

---

## Circuitos Electrónicos (CELT)

Curso 2018-2019

# Memoria final

	Apellidos	Nombre
Alumno 1	Arias Cuadrado	David
Alumno 2	Gómez Rodríguez	Carlos

Código de pareja	
------------------	--

(El contenido de esta memoria debe ajustarse exactamente a los bloques analógicos y digitales de la práctica que se presenta. **IMPORTANTE: Los comentarios en cursiva se han de eliminar en la versión final, incluyendo este**)


---

## **1. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO ANALÓGICO**

*Incluya en esta página un diagrama completo del circuito analógico con los valores de todos los componentes. No copie el diagrama de otra fuente, como pueda ser el enunciado del proyecto.*
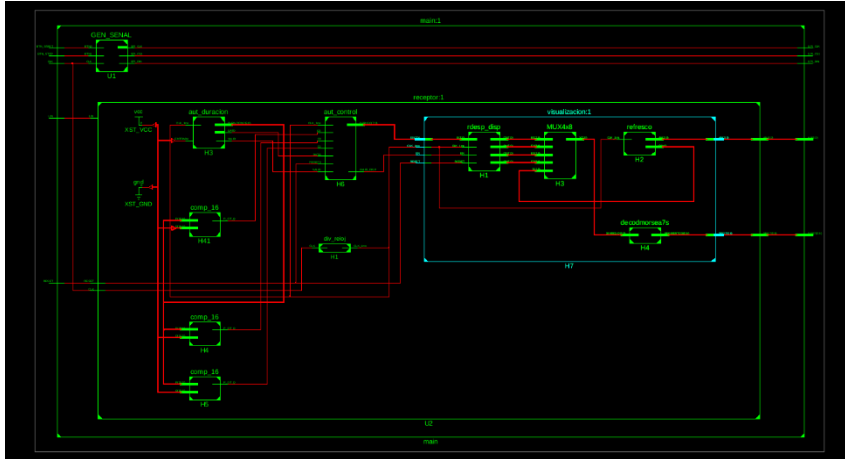
## 2. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO DIGITAL

Incluya en esta página un diagrama completo del circuito digital. Represente cada bloque con sus entradas y salidas, y las interconexiones entre ellos. No copie el diagrama de otra fuente, como pueda ser el enunciado del proyecto.



### **3. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO ANALÓGICO**

*Crear un subapartado para cada etapa del circuito. Por cada etapa debe justificar el diseño de los componentes y los criterios de diseño empleados.*

#### **3.1 Etapa 1**

*Describa aquí la primera etapa. Incluya esquemáticos propios, no copias de otras fuentes.*

....

#### **3.n Etapa n**

*Describa aquí la etapa n. Incluya esquemáticos propios, no copias de otras fuentes.*

## 4. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO DIGITAL

### 4.1 Main

```

-----
-- MAIN
--
-- Modulo principal que contiene como modulos
-- secundarios el Generador de senal y el receptor.
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity main is
Port( CLK : in STD_LOGIC;
      BTN_START : in STD_LOGIC; -- Acciona la reproduccion del mensaje automatico.
      BTN_STOP : in STD_LOGIC; -- Para la reproduccion del mensaje automatico
      RESET0 : in STD_LOGIC; --Resetea los displays
      PULSADOR : in STD_LOGIC;--Reactiva la recepcion de un mensaje
      SELECTOR: in STD_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras
      SPI_CLK : out STD_LOGIC;
      SPI_DIN : out STD_LOGIC;
      SPI_CS1 : out STD_LOGIC;
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de entrada de datos
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays
      LED : out STD_LOGIC); --Indica el fin del mensaje
end main;

architecture a_main of main is

component GEN_SENAL is

Port( CLK : in STD_LOGIC;

      BTN0 : in STD_LOGIC;-- acciona la reproduccion del mensaje automatico.

      BTN1 : in STD_LOGIC;-- para la reproduccion del mensaje automatico.

      SPI_CLK : out STD_LOGIC;

      SPI_DIN : out STD_LOGIC;      -- DATA_IN

      SPI_CS1 : out STD_LOGIC);      -- CHIP_SELECT

end component;

component receptor
Port( CLK : in STD_LOGIC; -- reloj de la FPGA
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de entrada de datos
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR: in STD_LOGIC;
      SELECTOR: in STD_LOGIC;
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays
      LED :out STD_LOGIC);
end component;

begin
U1 : gen_senal port map
(CLK => CLK,
 BTN0 => BTN_START,
 BTN1 => BTN_STOP,
 SPI_CLK => SPI_CLK,
 SPI_DIN => SPI_DIN,
 SPI_CS1 => SPI_CS1);

```

```

U2 : receptor port map
  (CLK => CLK,
   LIN => LIN,
   RESET0 => RESET0,
   PULSADOR => PULSADOR,
   SELECTOR=> SELECTOR,
   AN => AN,
   SEG7 => SEG7,
   LED => LED);
end a_main;

```

## 4.2 Receptor

```

-----
-- RECEPTOR
-- Contiene diferentes modulos
-- que transforman la seal binaria
-- en simbolos morse y un modulo de
-- visualizacion que transforma cada simblolo
-- en un digito del display
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity receptor is
Port ( CLK : in  STD_LOGIC; --Reloj con periodo de 20 ns
      LIN : in  STD_LOGIC; --Entrada de Datos
      RESET0 : in STD_LOGIC; --Reset asincrono
      PULSADOR : in STD_LOGIC; -- Pone de nuevo el display en funcionamiento
      SELECTOR: in STD_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras
      AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays
      SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays
      LED : out STD_LOGIC); --Indica el fin del mensaje
end receptor;

architecture Behavioral of receptor is
constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral ceros
constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral unos
constant UMBRALS : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000111110100"; -- 500 umbral ceros
(SEPARADOR)
  SIGNAL CLK_1ms : STD_LOGIC;
  SIGNAL LIN2 : STD_LOGIC;
  SIGNAL VALID : STD_LOGIC;
  SIGNAL DATO : STD_LOGIC;
  SIGNAL DURACION : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
  SIGNAL C0 : STD_LOGIC;
  SIGNAL C1 : STD_LOGIC;
  SIGNAL CS : STD_LOGIC;
  SIGNAL CODIGO : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  SIGNAL VALID_DISP : STD_LOGIC;
  SIGNAL FINAL : STD_LOGIC;
  SIGNAL CONTADOR : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
  SIGNAL CENTENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  SIGNAL DECENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
  SIGNAL UNIDADES : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

  component div_reloj is
Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
      CLK_1ms : out STD_LOGIC);
  end component;

  component detector_flanco is
Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de datos
      VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco
  end component;

  component aut_duracion is

```

```

Port ( CLK_lms : in  STD_LOGIC;
      ENTRADA : in  STD_LOGIC;
      VALID : out  STD_LOGIC;
      DATO : out  STD_LOGIC;
      DURACION : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

component comp_16 is
Port ( P : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      Q : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      P_GT_Q : out  STD_LOGIC);
end component;

component aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC; -- validacin del display
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR: out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end component;

component visualizacion is
Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter
      EN : in STD_LOGIC; -- Activacin para desplazamiento
      CLK_lms : in STD_LOGIC; -- Entrada de reloj
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR: in STD_LOGIC;
      CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      UNIDADES: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin displays
end component;

component Deteccionfin is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC;
      CODIGO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
      VALID_DISP : in STD_LOGIC;
      FINAL : out STD_LOGIC );
end component;

component bintobcd is
Port( num_bin: in  STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
      centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end component;

begin
H1: div_reloj port map (CLK,CLK_lms);
H2: detector_flanco port map (CLK_lms, LIN,LIN2);
H3: aut_duracion port map (CLK_lms, LIN2, VALID, DATO, DURACION);
H4: comp_16 port map (DURACION,UMBRAL0,C0);
H5: comp_16 port map (DURACION,UMBRAL1,C1);
H6: comp_16 port map (DURACION,UMBRALS,CS);
H6: aut_control port map
(CLK_lms,VALID,DATO,C0,C1,CS,RESET0,PULSADOR,FINAL,CODIGO,VALID_DISP,LED,CONTADOR);
M4: bintobcd port map (CONTADOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES);
HF: Deteccionfin port map (CLK_lms, CODIGO, VALID_DISP,FINAL);
H7: visualizacion port
map(CODIGO,VALID_DISP,CLK_lms,RESET0,SELECTOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES,SEG7,AN);
end Behavioral;

```

### **4.3 Divisor del Reloj**

-----

```
-- DIVISOR DEL RELOJ
--
-- Este modulo tiene como senal de entrada un reloj
-- CLK con un periodo de 20 ns, negando el valor de la salida
-- cada 1ms/(20ns*2) conseguimos crear un CLK que cambia
-- (de 0 a 1 o de 1 a 0) cada 0.5 ms y por tanto es un
-- reloj de periodo un 1 ms.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
entity div_reloj is
  Port ( CLK : in STD_LOGIC; -- Entrada reloj de la FPGA 50 MHz (Periodo de 20 ns)
        CLK_1ms : out STD_LOGIC); -- Salida reloj a 1 KHz (Periodo de 1 ms)
end div_reloj;

architecture a_div_reloj of div_reloj is
  signal contador : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
  signal flag : STD_LOGIC:='0';

begin
  process(CLK)
  begin
    if (CLK'event and CLK='1') then
      contador<=contador+1;
      if (contador=25000) then --Cuando la cuenta llegue a medio periodo
        contador<=(others=>'0');
        flag<=not flag; -- Se niega el valor anterior de la salida
      end if;
    end if;
  end process;

  CLK_1ms<=flag;
end a_div_reloj;
```

#### **4.4 Detector de Flancos**

```
-----
-- DETECTOR DE FLANCOS
--
-- Corrige perturbaciones de la parte analogica (LIN)
-- debidas al ruido, el modulo evita y corrige la falsa
-- alarma (Tener '1' cuando el mensaje es '0') y pequeñas
-- variaciones de la señal que son errores.
-- La variable suma tiene 20 muestras de los últimos
-- 20 ms de entrada.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity detector_flanco is
  Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Reloj
        LIN : in STD_LOGIC; -- Linea de datos
        VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco
end detector_flanco;

architecture a_detector_flanco of detector_flanco is
  constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000101"; -- 5 umbral para el 0
  constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00001111"; -- 15 umbral para el 1
  signal reg_desp : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0):="00000000000000000000"; -- Registro de los
  ultimos 20 ciclos de reloj
  signal suma : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000000"; -- Suma de todos los '1' de reg_desp
  signal s_valor : STD_LOGIC := '0';

begin
  process (CLK_1ms)
  begin
    if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
      suma <= suma +LIN -reg_desp(19); --Resta el ultimo valor en el registro
    end if;
  end process;
  s_valor <= suma < UMBRAL0;
```



```

--y
suma el futuro primer valor (LIN)

    reg_desp (19 downto 1)<=reg_desp(18 downto 0); --Desplaza todos los bits a la
izquierda
    reg_desp (0) <= LIN;
Anade el nuevo valor al registro

    if(s_valor='1' and suma<UMBRAL0) then -- Si la salida es '1' y la suma de '1'
        s_valor<='0'; -- de las
        ultimas 20 muestras no supera

        -- el umbral de comparacion, la salida pasa a ser '0'

    elsif(s_valor='0' and suma>UMBRAL1) then -- Si la salida es '0' y la suma de '1' de
        s_valor<='1'; -- las ultimas 20 muestras supera el
umbral
    end if;
de comparacion, la salida pasa a ser '1'
end if;
end process;

VALOR<=s_valor;
end a_detector_flanco;

```

## 4.5 Autómata de Duración

```

-----
-- AUTÓMATA DURACIÓN
--
-- Este automata consigue mediante la entrada ('0' o '1') y el tiempo que esta dura
-- distinguir entre las cuatro posibles señales (RAYA, PUNTO, PAUSA O ESPACIO).
-- Si DATO vale 1 se trata de PUNTO o RAYA y si vale 0 se trata de PAUSA o ESPACIO
-- Si DURACIÓN es mayor que un umbral estaremos mandando RAYA O ESPACIO
-- y si es menor estaremos mandando PAUSA O PUNTO.
-- Las salidas solo se usar cuando se valide: VALID='1'.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_duracion is
    Port (CLK_1ms : in  STD_LOGIC; -- Reloj con periodo 1 ms
          ENTRADA : in  STD_LOGIC; -- 1 cuando SÍMBOLO; 0 cuando PAUSA o ESPACIO
          VALID : out STD_LOGIC; -- Valida el uso de DATO y DURACION
          DATO : out  STD_LOGIC; -- 1 cuando SÍMBOLO; 0 cuando PAUSA o ESPACIO
          DURACION : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); --Tiempo de duracion en ms del dato
end aut_duracion;

architecture a_aut_duracion of aut_duracion is
    type STATE_TYPE is (CERO,ALM_CERO,VALID_CERO,UNO,ALM_UNO,VALID_UNO,VALID_FIN);
    signal ST : STATE_TYPE := CERO;
    signal cont : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
    signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) :="0000000000000000";
begin
    process (CLK_1ms)
    begin
        if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
            case ST is
                when CERO =>
                    cont<=cont+1;
                    if (cont>600) then
                        ST<=VALID_FIN;
                    elsif (ENTRADA='0') then
                        ST<=CERO;
                    else
                        ST<=ALM_CERO;
                    end if;

                when ALM_CERO =>
                    reg<=cont;
                    cont<=(others=>'0');
                    ST<= VALID_CERO;
            end case;
        end if;
    end process;
end a_aut_duracion;

```

```

when VALID_CERO =>
    ST<= UNO;

when UNO=>
    cont<=cont+1;
    if (ENTRADA='0') then
        ST<=ALM_UNO;
    else
        ST<=UNO;
    end if;

when ALM_UNO =>
    reg<=cont;
    cont<=(others=>'0');
    ST<= VALID_UNO;

when VALID_UNO =>
    ST<= CERO;

when VALID_FIN =>
    reg<=cont;
    cont<=(others=>'0');
    ST<= CERO;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
VALID<='1' when (ST=VALID_CERO or ST=VALID_UNO or ST=VALID_FIN) else '0';
DATO <='1' when (ST=UNO or ST=VALID_UNO or ST=ALM_UNO) else '0';
DURACION<= reg;

end a_aut_duracion;

```

## 4.6 Comparador

```

-- COMPARADOR
--
-- Si P es mayor que un umbral la salida es '1',
-- en caso contrario la salida es '0'.
-- Sirve para comparar la duracion de los simbolos
-- y distinguir entre RAYA Y PUNTO y entre
-- ESPACIO Y PAUSA (Y PALABRA).

```

```

library IEEE;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity comp_16 is
    Port ( P : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          Q : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          P_GT_Q : out  STD_LOGIC);
end comp_16;

architecture Behavioral of comp_16 is
    SIGNAL M : STD_LOGIC;

begin
    M<= '1' when (P>Q) else '0';
    P_GT_Q<=M;
end Behavioral;

```

## 4.7 Autómata de Control

```

-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra

```

```

-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA, SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
process (CLK_lms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
    n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
    end if;

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";
    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
    ST<= SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR

```

```

    ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
        ST<= FIN;
    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
    else
        ST<=RESET;
    end if;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.
    else
        ST <= FIN;
    end if;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

## 4.8 Visualización

```

-- VISUALIZACION
--
-- Tiene como entradas los simbolos
-- en morse y como salidas la activacion
-- del display y el segmento correspondiente a estos.
--
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity visualizacion is
Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter
      EN : in STD_LOGIC; -- Activacin para desplazamiento
      CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Entrada de reloj
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR: in STD_LOGIC;
      CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      UNIDADES: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacion displays
end visualizacion;

architecture a_visualizacion of visualizacion is
component MUX4x8
Port ( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 0
      E1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 1
      E2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 2
      E3 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 3
      S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Seal de control
      Y : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- Salida
end component;

```

```

component decodmorsea7s
  Port ( SIMBOLO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEGMENTOS : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6));
end component
;
component refresco
  Port ( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
        S : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux
        AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
end component;

component rdesp_disp
  Port ( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
        EN : in STD_LOGIC; -- enable
        E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
        RESET0 : in STD_LOGIC;
        SELECTOR: in STD_LOGIC;
        CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        UNIDADES: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0
        Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
        Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2
        Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3
end component;

SIGNAL Q0: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL S0: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
SIGNAL Y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

begin

H1: rdesp_disp port map (CLK_lms,EN,E0,RESET0,SELECTOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES,Q0,Q1,Q2,Q3);
H2: refresco port map(CLK_lms, S0,AN);
H3: MUX4x8 port map(Q0,Q1,Q2,Q3,S0,Y);
H4: decodmorsea7s port map(Y,SEG7);

end a_visualizacion;

```

## 4.9 Registro de Desplazamiento

```

-- REGISTRO DESPLAZAMIENTO
--
-- Este modulo desplaza las senales
-- eliminando la mas antigua y andiendo
-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'
-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity rdesp_disp is
  Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
        EN : in STD_LOGIC; -- enable
        E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
        RESET0 : in STD_LOGIC;
        SELECTOR : in STD_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras
        CENTENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        UNIDADES : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0
        Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
        Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2
        Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3
end rdesp_disp;

```

```

architecture rdesp_disp of rdesp_disp is
SIGNAL QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS3: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

begin
process (CLK_1ms, RESET0) --Reset asincrono
begin
    if (RESET0='1') then
        QS0<="01110100";
        QS1<="01110100";
        QS2<="01110100";
        QS3<="01110100";
    elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
        if (EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
            QS0<=QS1;    -- se hace el desplazamiento
            QS1<=QS2;
            QS2<=QS3;
            QS3<=E;      --Introduce el nuevo simbolo
        end if;
    end if;
end process;
-- MUX con SELECTOR como bit de control
Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado
Q1<= QS1 when (SELECTOR='1') else CENTENAS;
Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else DECENAS;
Q3<= QS3 when (SELECTOR='1') else UNIDADES;
end rdesp_disp;

```

## 4.10 Refresco

```

-----
-- REFRESCO
--
-- Este modulo tiene solo como entrada el Clk
-- Y en cada ciclo de este (cada milisegundo)
-- activa uno de los 4 displays (salida AN)
-- y indica que display esta activado usando
-- el vector S.
-- De esta forma cada display actualiza su valor
-- durante un ciclo de reloj (1 ms) y se mantiene
-- sin cambios durante 3 ciclos (3 ms).
--
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity refresco is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj de refresco
      S : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
end refresco;

architecture Behavioral of refresco is
SIGNAL M: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0):="00"; --Inicializacion de M

begin
process (CLK_1ms)
begin
if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
    if (M="11") then -- Va actualizando el valor de M de
        M<="00";    -- 0 a 3 en cada ciclo de reloj
    else
        M <= M+1; --Paso al siguiente display
    end if;
end if;
end process;

```

```

WITH M SELECT AN <=
  "1110" WHEN "00", --Activo el cuarto display
  "1101" WHEN "01", --Activo el tercer display
  "1011" WHEN "10", --Activo el segundo display
  "0111" WHEN others;--Activo el primer display

S<=M;
end Behavioral;

```

## 4.11 Multiplexor

```

-----
-- MULTIPLEXOR
--
-- La senales de entrada E0-E3 son las 4 seales
-- que deberan salir en los displays mientras
-- que S es el display que en ese momento esta activo
-- Por lo que la salida sera la senal correspondiente
-- al display que en ese momento este activo.
-- El objetivo es que este modulo este sincronizado con refresco
-- Para que a la vez que se activa un dispay se le pase la senal
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity MUX4x8 is
  Port ( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 0
        E1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 1
        E2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 2
        E3 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 3
        S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Senal de control
        Y : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- Salida

end MUX4x8;

architecture MUX4x8 of MUX4x8 is
begin
  with S select Y<= -- S es la senal de control
    E0 when "00", -- Cuarto Display
    E1 when "01", -- Tercer Display
    E2 when "10", -- Segundo Display
    E3 when others;-- Primer Display

end MUX4x8;

```

## 4.12 Asociaciones

```

# Reloj principal del sistema
NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema
# Conexiones de los DISPLAYS
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG
# Seales de activacin de los displays
NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0
NET "AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1
NET "AN<2>" LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2
NET "AN<3>" LOC = "F12"; # Activacin del display 3 = AN3
#Entrada externa donde se conecta la seal entrante
NET "LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos
#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "SPI_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14
NET "SPI_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15
NET "SPI_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17
#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "BTN_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0
NET "BTN_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1

```

```

NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET
NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje
NET "LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras

```

## **TestBench CLK**

```

-----
-- Company:
-----
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY Prueba0 IS
END Prueba0;

ARCHITECTURE behavior OF Prueba0 IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT div_reloj
    PORT(
        CLK : IN  std_logic;
        Reloj_lms : OUT  std_logic;
        contador0 : OUT  std_logic_vector(15 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal CLK : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal Reloj_lms : std_logic;
    signal contador0 : std_logic_vector(15 downto 0);

    -- Clock period definitions
    constant CLK_period : time := 20 ns;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: div_reloj PORT MAP (
        CLK => CLK,
        Reloj_lms => Reloj_lms,
        contador0 => contador0
    );

    -- Clock process definitions
    CLK_process :process
    begin
        CLK <= '0';
        wait for CLK_period/2;
        CLK <= '1';
        wait for CLK_period/2;
    end process;

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
        -- hold reset state for 100 ns.
        wait for 100 ns;

        wait for CLK_period*10;


        -- insert stimulus here

        wait;
    end process;

END;


```



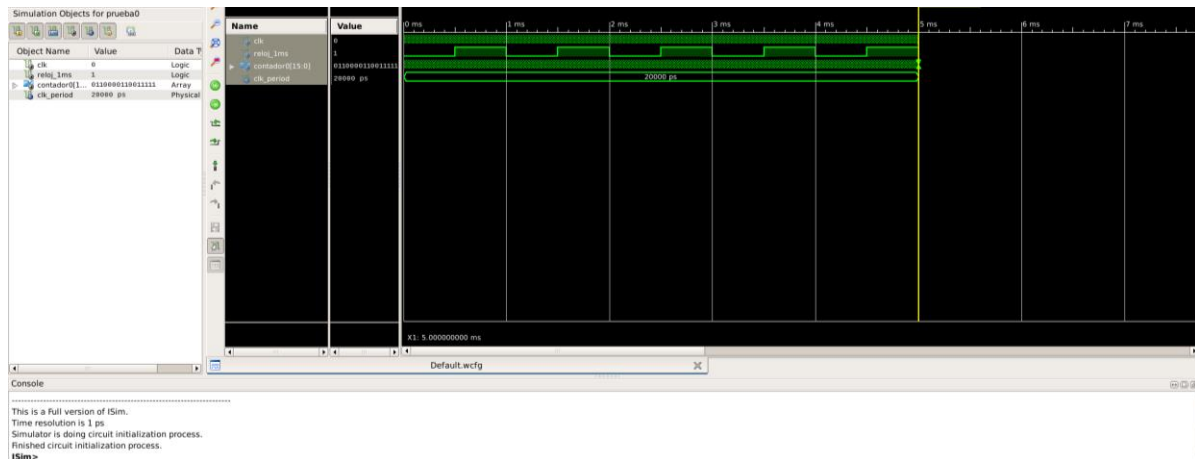

## 5. MEJORAS

### 5.1 SEPARADOR

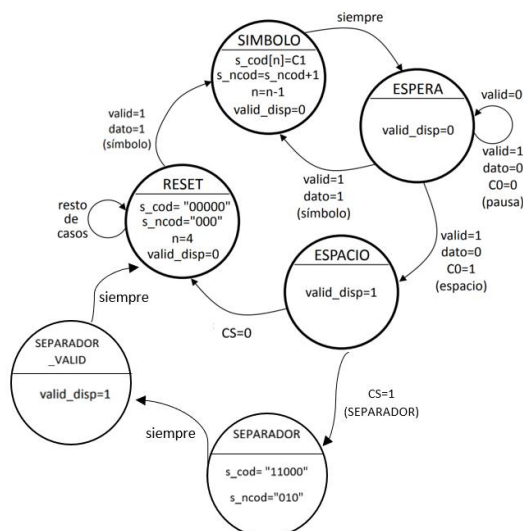

El objetivo es que cuando aparezca una pausa de 700 ms en vez de considerarlo como un espacio entre símbolos, considerarlo como un espacio entre palabras. Para ello primero en el autómata de duración tenemos que aumentar el tiempo máximo de recepción de '0' de 600ms a un tiempo mayor de 700ms (hemos usado 1400ms). Después tendremos que crear otro comparador (CS) que analiza si el tiempo transcurrido es menor que 500 (Pausa o Espacio) o mayor (Separador), elegimos 500 ms porque es el tiempo medio entre la separación de palabras (700ms) y la separación de símbolos(300ms). Finalmente habrá que cambiar el autómata de control para que sea como en de la imagen, en este nuevo autómata tras validar el último símbolo que ha entrado comprueba si el '0' que ha llevado el autómata a ESPACIO es un espacio entre símbolos (300 ms y CS='0') o se trata de un espacio entre palabras (700 ms y CS='1') , si se cumple esta segunda condición el autómata antes de volver a reset (Preparación para recibir un nuevo símbolo) valida un nuevo símbolo que su representación en el display sea dejarlo apagado, hemos usado "01011000" que se corresponde con la letra 'M' y cuya representación es un display apagado.

El código que hay que cambiar con respecto a la práctica básica es el siguiente (marcado en rojo):

-Autómata de Duración:

-----  
-- AUTOMATA DURACION

```
--
-- Este automata consigue mediante la entrada ('0' o '1') y el tiempo que esta dura
-- distinguir entre las cuatro posibles senales (RAYA, PUNTO, PAUSA O ESPACIO).
-- Si DATO vale 1 se trata de PUNTO o RAYA y si vale 0 se trata de PAUSA o ESPACIO
-- Si DURACION es mayor que un umbral estaremos mandando RAYA O ESPACIO
-- y si es menor estaremos mandando PAUSA O PUNTO.
-- Las salidas solo se usaran cuando se valide: VALID='1'.
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_duracion is
    Port ( CLK_1ms : in  STD_LOGIC;
          ENTRADA : in  STD_LOGIC;
          VALID : out  STD_LOGIC;
          DATO : out  STD_LOGIC;
          DURACION : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end aut_duracion;

architecture a_aut_duracion of aut_duracion is
    type STATE_TYPE is (CERO,ALM_CERO,VALID_CERO,UNO,ALM_UNO,VALID_UNO,VALID_FIN);
    signal ST : STATE_TYPE := CERO;
    signal cont : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000000000000";
    signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000000000000";

begin
    process (CLK_1ms)
    begin
        if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then --Cada milisegundo
            case ST is
                when CERO =>
                    cont<=cont+1; -- Almacena el tiempo en ms que lleva recibiendo '0'
                    if (cont>1400) then --Si la cuenta sobrepasa este tiempo es que no se esta
recibiendo nada
                        ST<=VALID_FIN;
                    elsif (ENTRADA='0') then
                        ST<=CERO;
                    else
                        ST<=ALM_CERO; -- Cuando se recibe un '1' estado recibiendo '0'
                    end if;
                    -- el automata cambia de estado

                when ALM_CERO =>
                    reg<=cont; --Guarda el tiempo que ha estado en '0'
                    cont<=(others=>'0');
                    ST<= VALID_CERO;

                when VALID_CERO =>
                    ST<= UNO; -- Valida el '0'

                when UNO=>
                    cont<=cont+1; -- Almacena el tiempo en ms que lleva recibiendo '0'
                    if (ENTRADA='0') then
                        ST<=ALM_UNO; -- Cuando se recibe un '0' estado recibiendo '1'
                    else
                        -- el automata cambia de estado
                        ST<=UNO;
                    end if;

                when ALM_UNO =>
                    reg<=cont; --Actualiza el contador
                    cont<=(others=>'0');
                    ST<= VALID_UNO;

                when VALID_UNO =>
                    ST<= CERO; --Valida el dato

                when VALID_FIN =>
                    reg<=cont;
                    cont<=(others=>'0'); --Resetea el contador
                    ST<= CERO;
            end case;
        end if;
    end process;

    -- PARTE COMBINACIONAL
```

```

VALID<='1' when (ST=VALID_CERO or ST=VALID_UNO or ST=VALID_FIN) else '0';
DATO <='1' when (ST=UNO or ST=VALID_UNO or ST=ALM_UNO) else '0';
DURACION<= reg;

```

```
end a_aut_duracion;
```

### -Receptor:

```

-----
-- RECEPTOR
-- Contiene diferentes modulos
-- que transforman la seal binaria
-- en simbolos morse y un modulo de
-- visualizacion que transforma cada simblolo
-- en un digito del display
--
--
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity receptor is
Port ( CLK : in  STD_LOGIC; --Reloj con periodo de 20 ns
      LIN : in  STD_LOGIC; --Entrada de Datos
      RESET0 : in STD_LOGIC; --Reset asincrono
      PULSADOR : in STD_LOGIC; --Pone de nuevo el display en funcionamiento
      SELECTOR: in STD_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras
      AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays
      SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays
      LED : out STD_LOGIC); --Indica el fin del mensaje
end receptor;

architecture Behavioral of receptor is
constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral ceros
constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral unos
constant UMBRALS : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000111110100"; -- 500 umbral ceros
(SEPARADOR)
    SIGNAL CLK_lms : STD_LOGIC;
    SIGNAL LIN2 : STD_LOGIC;
    SIGNAL VALID : STD_LOGIC;
    SIGNAL DATO : STD_LOGIC;
    SIGNAL DURACION : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    SIGNAL C0 : STD_LOGIC;
    SIGNAL C1 : STD_LOGIC;
    SIGNAL CS : STD_LOGIC;
    SIGNAL CODIGO : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    SIGNAL VALID_DISP : STD_LOGIC;
    SIGNAL FINAL : STD_LOGIC;
    SIGNAL CONTADOR : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
    SIGNAL CENTENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    SIGNAL DECENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    SIGNAL UNIDADES : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

    component div_reloj is
Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
      CLK_lms : out STD_LOGIC);
    end component;

    component detector_flanco is
Port ( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de datos
      VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco
    end component;

    component aut_duracion is
Port ( CLK_lms : in  STD_LOGIC;
      ENTRADA : in STD_LOGIC;
      VALID : out  STD_LOGIC;
      DATO : out  STD_LOGIC;
      DURACION : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
    end component;

```

```

component comp_16 is
Port ( P : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      Q : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      P_GT_Q : out STD_LOGIC);
end component;

component aut_control is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC; -- validacin del display
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR: out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end component;

component visualizacion is
Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter
      EN : in STD_LOGIC; -- Activacin para desplazamiento
      CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Entrada de reloj
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR: in STD_LOGIC;
      CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      UNIDADES: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin displays
end component;

component Deteccionfin is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC;
      CODIGO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
      VALID_DISP : in STD_LOGIC;
      FINAL : out STD_LOGIC );
end component;

component bintobcd is
Port( num_bin: in STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
      centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end component;

begin
H1: div_reloj port map (CLK,CLK_1ms);
H2: detector_flanco port map (CLK_1ms, LIN,LIN2);
H3: aut_duracion port map (CLK_1ms, LIN2, VALID, DATO, DURACION);
H4: comp_16 port map (DURACION,UMBRAL0,C0);
H5: comp_16 port map (DURACION,UMBRAL1,C1);
HS: comp_16 port map (DURACION,UMBRALS,CS);
H6: aut_control port map
(CLK_1ms,VALID,DATO,C0,C1,CS,RESET0,PULSADOR,FINAL,CODIGO,VALID_DISP,LED,CONTADOR);
M4: bintobcd port map (CONTADOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES);
HF: Deteccionfin port map (CLK_1ms, CODIGO, VALID_DISP,FINAL);
H7: visualizacion port
map(CODIGO,VALID_DISP,CLK_1ms,RESET0,SELECTOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES,SEG7,AN);
end Behavioral;

```

## -Autómata de Control

```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.

```

```

-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA, SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
process (CLK_lms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
    n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
    end if;

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";
    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
    ST<= SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
    ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
    n <= 4;

```

```

s_ncod<="000";
s_cod<="00000";

if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
    ST<= FIN;
elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
    ST<=SIMBOLO;
else
    ST<=RESET;
end if;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.
    else
        ST <= FIN;
    end if;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

## 5.2 Reset Asíncrono

Esta mejora tiene dos etapas, la primera consiste preparar el receptor para la recepción de un nuevo símbolo y la segunda es borrar el contenido actual de los displays. Para lo primero habrá que cambiar el autómata de control mientras para lo segundo habrá que cambiar el módulo cuyas salidas se correspondan con los diferentes símbolos del display, el registro de desplazamiento. El primer paso será introducir un pulsador con el que poder resetear el receptor, por ello habrá que introducir esta señal en las asociaciones y en los módulos Main, Receptor, Autómata de Control, Visualización y Registro de Desplazamiento.

Para de la submejora 1 (preparar el autómata para recibir un nuevo símbolo) en el autómata de control habrá que introducir el reset en la lista de sensibilidades del proceso (reset asíncrono) y antes que el if del CLK introducir un if(Reset='1'){...} que manda el autómata al Estado RESET y cambiar el if del CLK por un elsif.

Para la sub mejora 2: Apagar los displays, dentro del registro de desplazamiento habrá que introducir también el reset en la lista de sensibilidades del proceso y antes del if del Clk poner otro condicional que cambie todas las señales por un símbolo cuyo equivalente sea un display apagado, en este caso hemos usado "01110100" que se corresponde con la letra 'K' el if del Clk habría que cambiarlo por un elsif.

### -Asociaciones

```

# Reloj principal del sistema
NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema
# Conexiones de los DISPLAYS
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG
# Seales de activacin de los displays
NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0
NET "AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1
NET "AN<2>" LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2
NET "AN<3>" LOC = "F12"; # Activacin del display 3 = AN3

```

```
#Entrada externa donde se conecta la seal entrante
NET "LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos
#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "SPI_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14
NET "SPI_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15
NET "SPI_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17
#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "BTN_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0
NET "BTN_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1

NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET
NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje
NET "LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras
```

## -Autómata de Control

```
-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA, SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0 : STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
process (CLK_lms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
    n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
```

```

    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
    end if;

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";
    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
    ST<= SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
    ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
        ST<= FIN;
    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
    else
        ST<=RESET;
    end if;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA; -- se reactiva el automata.
    else
        ST <= FIN;
    end if;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

### -Registro de Desplazamiento

```

-----
-- REGISTRO DESPLAZAMIENTO
--
-- Este modulo desplaza las senales
-- eliminando la mas antigua y andiendo
-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'
-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo
--
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

```



```

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity rdesp_disp is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
      EN : in STD_LOGIC; -- enable
      E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR : in STD_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras
      CENTENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      UNIDADES : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0
      Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
      Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2
      Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3
end rdesp_disp;


architecture rdesp_disp of rdesp_disp is
SIGNAL QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS3: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

begin
process(CLK_lms,RESET0) -- Reset asincrono
begin
  if(RESET0='1') then -- Cuando el reset esta a '1'
    QS0<="01110100"; -- ponemos un simbolo cuya seprsentacion sean
    QS1<="01110100"; -- todos los displays apagados.
    QS2<="01110100";
    QS3<="01110100";
  elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
    if(EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
      QS0<=QS1; -- se hace el desplazamiento
      QS1<=QS2;
      QS2<=QS3;
      QS3<=E; --Introduce el nuevo simbolo
    end if;
  end if;
end process;
-- MUX con SELECTOR como bit de control
Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado
Q1<= QS1 when (SELECTOR='1') else CENTENAS;
Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else DECENAS;
Q3<= QS3 when (SELECTOR='1') else UNIDADES;
end rdesp_disp;

```
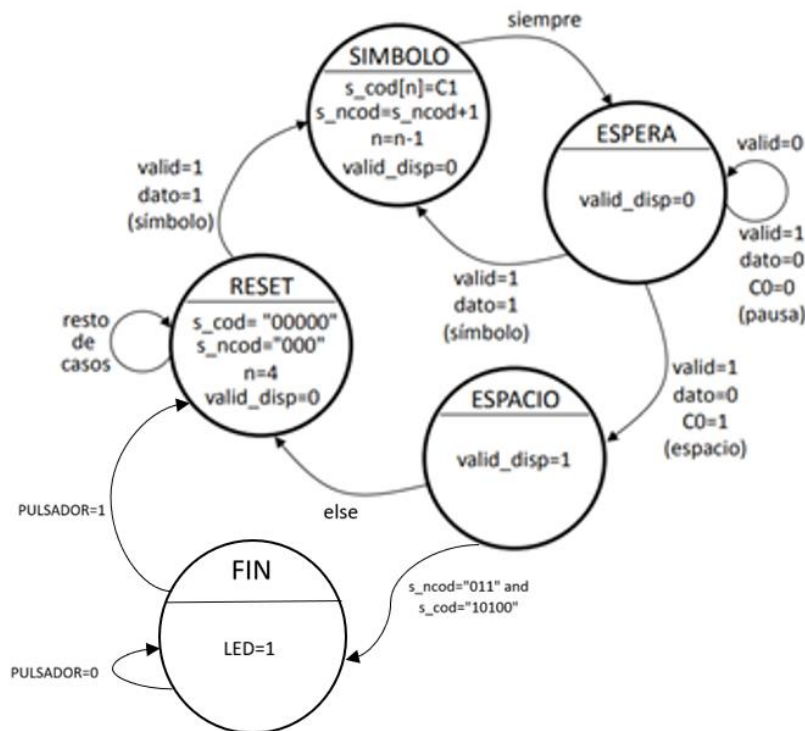
### **5.3 Final del mensaje**

Cuando se recibe una K se paraliza el receptor hasta que se accione un pulsador, por tanto lo primero será introducir una señal PULSADOR (entrada) y una señal LED (salida) en las asociaciones y en los módulos MAIN, RECEPTOR y AUTÓMATA DE CONTROL. Habrá que añadir un nuevo estado de absorción al autómata de control del cual solo se salga cuando la señal pulsador valga '1', la condición para entrar en este estado es que el último símbolo validado sea una K (s\_ncod="011" y s\_cod="10100"), cuando estamos en este estado la salida LED vale '1'.



```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA, SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0 : STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin

```

```

process (CLK_lms, RESET0)
begin
  if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

  elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
    case ST is
    when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
      s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
      s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
      n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
      ST<=ESPERA;

    when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
      if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
      elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
      elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
      end if;

    when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
      -- Detector de FIN de mensaje basico
      -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
      --   ST<=FIN;
      if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
      else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
      end if;

    when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
      s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
      s_cod<="11000";
      contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
      ST<= SEPARADOR_VALID;

    when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
      ST<= RESET;

    when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
      n <= 4;
      s_ncod<="000";
      s_cod<="00000";

      if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
        ST<= FIN;
      elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
      else
        ST<=RESET;
      end if;

    end if;

  when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
      ST<=ESPERA; -- se reactiva el automata.
    else
      ST <= FIN;
    end if;
  end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

### 5.4 Final de Mensaje mejorado

El objetivo de esta mejora es que el receptor sea capaz de identificar la secuencia ESPACIO-K-ESPACIO, como hemos configurado el espacio como una M, la secuencia que habrá que identificar será M-K-M, identificar esta secuencia dentro del autómata de control requeriría hacer muchos cambios en este, por ello se ha optado por crear un nuevo módulo que se comporta como un buffer almacenando los últimos tres símbolos; si la secuencia de los últimos tres símbolos coincide con M-K-M, la señal de salida valdrá '1', esta señal será una entrada al autómata de control. El diagrama del autómata es igual al de antes solo que ahora la condición para entrar en el estado FIN es que la señal de entrada final valga '1'.

#### -Detector Fin

```

-----
-- DETECTORFIN
--
-- Tiene como entrada el codigo de cada simbolo que va saliendo,
-- Si la secuencia de los ultimos tres simbolos es
-- ESPACIO-K-ESPACIO
-- La salida FINAL se pone a '1'
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Deteccionfin is
    Port( CLK_lms : in STD_LOGIC;
          CODIGO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
          VALID_DISP : in STD_LOGIC;
          FINAL : out STD_LOGIC );
end Deteccionfin;

architecture Deteccionfin of Deteccionfin is
    SIGNAL QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL K: STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0);

    begin
    process(CLK_lms)
    begin
    if (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
        if(VALID_DISP='1') then -- Se actualiza cuando llega un nuevo valor,
            QS0<=QS1; -- al igual que el registro de desplazamiento
            QS1<=QS2;
            QS2<=CODIGO;
        end if;
    end if;
    end process;

    K(23 downto 16) <= QS0;
    K(15 downto 8) <= QS1;
    K(7 downto 0) <= QS2;

    with K SELECT FINAL <= --Una ROM con una sola salida '1' y el resto '0'
    '1' when "010110000111010001011000",-- Secuencia M-K-M
    '0' when others;
    end Deteccionfin;

```

#### -Autómata de Control

```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits

```

```

-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO, RESET, SIMBOLO, ESPERA, SEPARADOR, SEPARADOR_VALID, FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0 : STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
process (CLK_lms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
    n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
    end if;

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";
    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
    ST<= SEPARADOR_VALID;

```

```

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
    ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
        ST<= FIN;
    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
    else
        ST<=RESET;
    end if;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.
    else
        ST <= FIN;
    end if;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

### -Asociaciones

```

# Reloj principal del sistema
NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema
# Conexiones de los DISPLAYS
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG
# Seales de activacin de los displays
NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0
NET "AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1
NET "AN<2>" LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2
NET "AN<3>" LOC = "F12"; # Activacin del display 3 = AN3
#Entrada externa donde se conecta la seal entrante
NET "LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos
#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "SPI_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14
NET "SPI_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15
NET "SPI_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17
#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lineas)
NET "BTN_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0
NET "BTN_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1

NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET
NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje
NET "LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras

```

## 5.5 Contador de Palabras

Esta mejora tiene como objetivo que cuando se accione uno de los interruptores, en vez de mostrar la recepción del mensaje muestre el número de palabras que lleva el mensaje. Para ello, el primer paso será introducir una señal SELECTOR que actuará como bit de control de un MUX que tiene como entradas los diferentes dígitos y un número. Este MUX estará dentro del registro de desplazamiento, por ello la nueva señal SELECTOR se incluirá en las asociaciones y en los módulos Main, Receptor, Visualización y Registro de Desplazamiento. Lo primero que habrá que necesitar será una nueva señal de salida del autómata de control que sea un contador del número de palabras que llevamos, este contador aumenta su valor '1' cada vez que el autómata pasa por el estado SEPARADOR (que indica que una palabra ha acabado, mejora 1) el siguiente paso es adaptar esta señal contador para que pueda usarse en los displays es decir dividir la señal contador en unidades, decenas y centenas o lo que es lo mismo, en código BCD, debido a la complejidad de este módulo se ha usado un módulo VHDL encontrado en internet y que se encuentra en referencias.

En el registro de desplazamiento habrá que usar el selector como bit de control de un MUX

En la ROM de descodificación de los displays habrá que incorporar la descodificación de los bits de 0 a 9.

Si cuando se está mostrando el número de palabras se pulsa el botón reset el contador pasa a valer 0.

#### -Autómata de Control

```
-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido
      DATO : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros
      C1 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in STD_LOGIC;
      FINAL : in STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA, SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN);
signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0) := "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
process (CLK_1ms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras
    ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
```

```

case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya
    n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada
        ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado
        ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else
        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
    end if;

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";
    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras
    ST<= SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
    ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
        ST<= FIN;
    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
    else
        ST<=RESET;
    end if;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";
    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA; -- se reactiva el automata.
    else
        ST <= FIN;
    end if;
end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

## -NumbertoBCD

```

-----
-- BCD TRANSFORMER
-- Transforma de 0 a 511 de binario a bcd
--

```



```

-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity bintobcd is
  PORT( num_bin: in  STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
        centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end bintobcd;

architecture Behavioral of bintobcd is
  SIGNAL num_bcd: STD_LOGIC_VECTOR(10 downto 0);
  begin
    proceso_bcd: process(num_bin)
      variable z: STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
      begin
        -- Inicializacin de datos en cero.
        z := (others => '0');
        -- Se realizan los primeros tres corrimientos.
        z(11 downto 3) := num_bin;
        for i in 0 to 5 loop
          -- Unidades (4 bits).
          if z(12 downto 9) > 4 then
            z(12 downto 9) := z(12 downto 9) + 3;
          end if;
          -- Decenas (4 bits).
          if z(16 downto 13) > 4 then
            z(16 downto 13) := z(16 downto 13) + 3;
          end if;
          -- Centenas (3 bits).
          if z(19 downto 17) > 4 then
            z(19 downto 17) := z(19 downto 17) + 3;
          end if;
          -- Corrimiento a la izquierda.
          z(19 downto 1) := z(18 downto 0);
        end loop;
        -- Pasando datos de variable Z, correspondiente a BCD.
        num_bcd <= z(19 downto 9);
      end process;

      -- Parte combinacional
      centenas(7 downto 3) <= "00000";
      decenas(7 downto 4) <= "0000";
      unidades(7 downto 4) <= "0000";
      centenas(2 downto 0) <= num_bcd(10 downto 8);
      decenas(3 downto 0) <= num_bcd(7 downto 4);
      unidades(3 downto 0) <= num_bcd(3 downto 0);
    end Behavioral;
end

```

## -Registro de Desplazamiento

```

-----
-- REGISTRO DESPLAZAMIENTO
--
-- Este modulo desplaza las senales
-- eliminando la mas antigua y andiendo
-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'
-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity rdesp_disp is
  Port( CLK_lms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
        EN : in STD_LOGIC; -- enable
        E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
        RESET0 : in STD_LOGIC;
        SELECTOR : in STD_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras
        CENTENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

```

```

        DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        UNIDADES : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0
        Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
        Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2
        Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3
end rdesp_disp;

architecture rdesp_disp of rdesp_disp is
    SIGNAL QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL QS3: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

begin
    process(CLK_lms,RESET0) -- Reset asincrono
    begin
        if(RESET0='1') then -- Cuando el reset esta a '1'
            QS0<="01110100"; -- ponemos un simbolo cuya seprsentacion sean
            QS1<="01110100"; -- todos los displays apagados.
            QS2<="01110100";
            QS3<="01110100";
        elsif (CLK_lms'event and CLK_lms='1') then
            if(EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
                QS0<=QS1; -- se hace el desplazamiento
                QS1<=QS2;
                QS2<=QS3;
                QS3<=E; --Introduce el nuevo simbolo
            end if;
        end if;
    end process;
    -- MUX con SELECTOR como bit de control
    Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado
    Q1<= QS1 when (SELECTOR='1') else CENTENAS;
    Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else DECENAS;
    Q3<= QS3 when (SELECTOR='1') else UNIDADES;
end rdesp_disp;

```

## ANEXO I

*Un anexo por cada contenido que no vaya en secciones anteriores*

## ANEXO II

...

## REFERENCIAS

Módulo Binary to BCD

<http://www.estadofinito.com/binario-bcd-7seg/>