

## **Circuitos Electrónicos (CELT)**

Curso 2018-2019


# **Memoria final**

	Apellidos	Nombre
Alumno 1	Gómez Rodríguez	Carlos
Alumno 2	Arias Cuadrado	David

Código de pareja	MT-07
------------------	-------


---
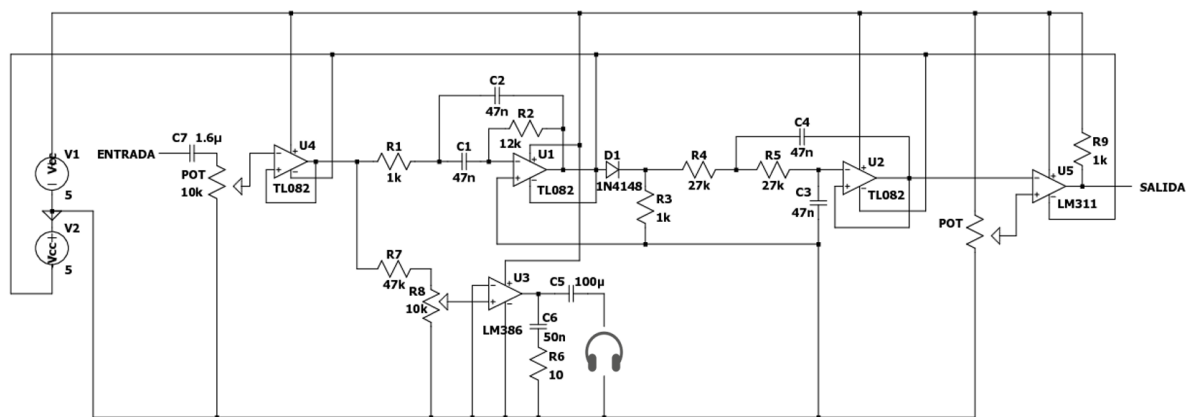
# 1. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO ANALÓGICO



## 2. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO ANALÓGICO


### 1. Acondicionador de señal

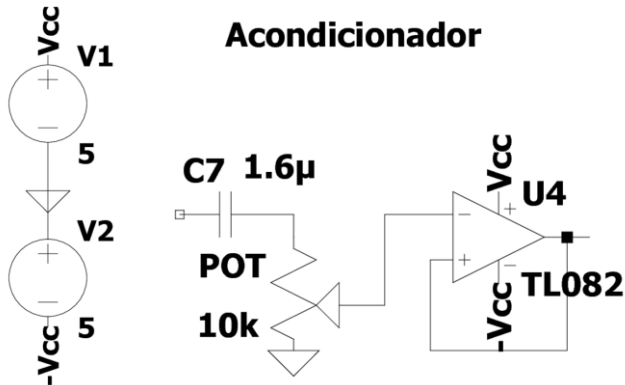

Esta etapa atenúa la señal de 2 Vpp a 1 Vpp, esto se hace con un filtro paso alto formado por un condensador y un potenciómetro que actúa como divisor de tensión.

El valor de condensador lo tomamos teniendo en cuenta que la frecuencia de corte debe ser menor de 20 Hz (finalmente escogemos 10 Hz) y la  $f_c = 1/2\pi RC$ . Esto nos da que el condensador ha de ser de  $1.6 \cdot 10^{-6}$  F.

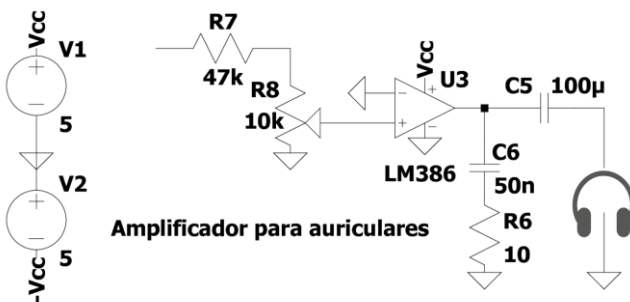
### 2. Amplificador de potencia para auriculares



La función del amplificador de potencia es adecuar la señal para su escucha con auriculares.

El montaje de esta etapa ya estaba explicado en el documento "Descripción del proyecto", así que no hizo falta el cálculo de ningún componente ni la elaboración de su diseño por nuestra parte.

### 3. Filtro paso banda

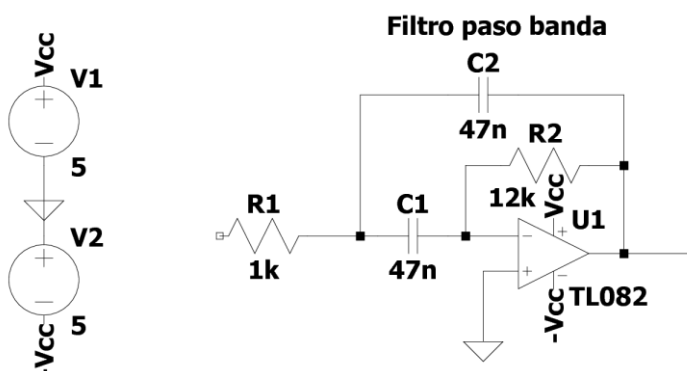


La finalidad del filtro paso banda es la de limitar la señal que posteriormente irá al rectificador, atenuando así las señales de una frecuencia distinta a 1KHz.

El cálculo de sus componentes (El valor de los condensadores y los de las dos resistencias) están detallados en la entrega 1, que se incorporará al anexo.

#### 4. Rectificador


##### **Rectificador**

 

A la salida del filtro paso banda hay una señal de 6 Vpp y el diodo 1N4148 tiene una tensión umbral de conducción de 0.6 V. El resultado de esta etapa es una señal con las partes positivas de la de entrada atenuada 0.6 V.

El diseño de esta etapa está dirigido por la guía, así que utilizamos el diodo indicado y la resistencia recomendada de 1000  $\Omega$ .


#### 5. Filtro paso bajo

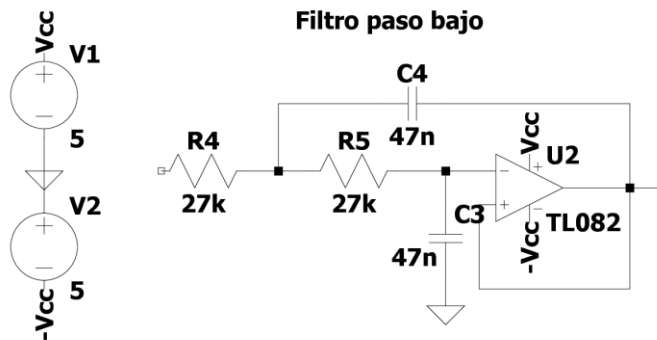

En esta etapa atenúamos las componentes que no nos interesan de la señal, resultando una señal con flancos exponenciales y un rizado adicional.

Este filtro está correctamente caracterizado en la Entrega 2, en la que además hacemos los cálculos de las distintas componentes del filtro (Las resistencias y los condensadores).


#### 6. Comparador

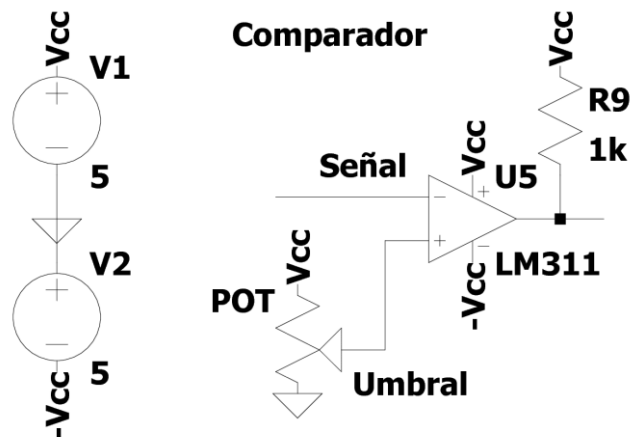

Esta etapa permite obtener una señal digital limpia después del filtro y valores entre 0 y 5 V.

La tensión umbral del comparador se toma como la media de ambos valores, 2.5 V, minimizando así los posibles errores.
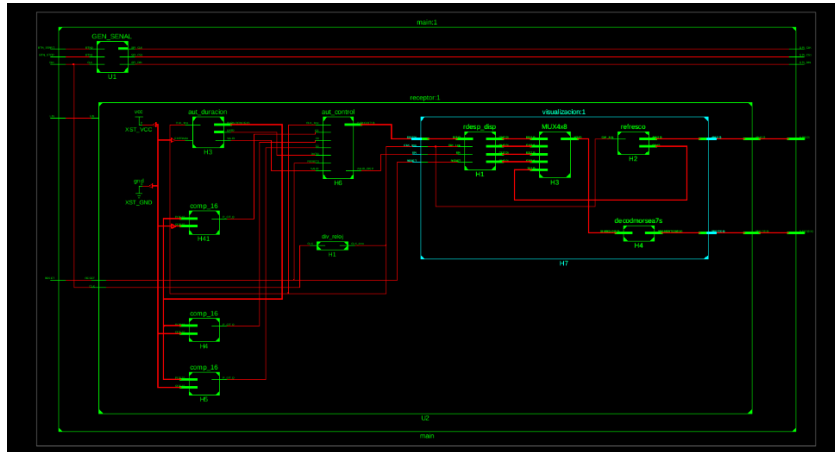
### 3. ESQUEMA COMPLETO DEL CIRCUITO DIGITAL



### 4. DISEÑO DETALLADO DEL CIRCUITO DIGITAL

#### 1. Main

-----  
-- MAIN

--

-- Modulo principal que contiene como modulos

-- secundarios el Generador de senal y el receptor.

--  
-----

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

use IEEE.STD\_LOGIC\_ARITH.ALL;

use IEEE.STD\_LOGIC\_UNSIGNED.ALL;

entity main is

Port( CLK : in STD\_LOGIC;

BTN\_START : in STD\_LOGIC; -- Acciona la reproduccion del mensaje automatico.

BTN\_STOP : in STD\_LOGIC; -- Para la reproduccion del mensaje automatico RESET0 : in  
STD\_LOGIC; --Resetea los displays

PULSADOR : in STD\_LOGIC;--Reactiva la recepcion de un mensaje

SELECTOR: in STD\_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras

SPI\_CLK : out STD\_LOGIC;

SPI\_DIN : out STD\_LOGIC;

SPI\_CS1 : out STD\_LOGIC;

LIN : in STD\_LOGIC; -- Lnea de entrada de datos

```

        AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays SEG7 :
        out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays

        LED : out STD_LOGIC; --Indica el fin del mensaje

end main;

architecture a_main of main is

component GEN_SENAL is

    Port( CLK : in  STD_LOGIC;

        BTN0 : in STD_LOGIC;-- acciona la reproduccion del mensaje automatico. BTN1 : in
        STD_LOGIC;-- para la reproduccion del mensaje automatico.

        SPI_CLK : out STD_LOGIC;

        SPI_DIN : out STD_LOGIC;        -- DATA_IN

        SPI_CS1 : out STD_LOGIC);        -- CHIP_SELECT

end component;

component receptor

    Port( CLK : in STD_LOGIC; -- reloj de la FPGA

        LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de entrada de datos
        RESET0 : in STD_LOGIC;

        PULSADOR: in
        STD_LOGIC; SELECTOR:
        in STD_LOGIC;

        AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual SEG7 :
        out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays LED :out
        STD_LOGIC);

end component;

begin

U1 : gen_senal port map
    (CLK => CLK,

        BTN0 => BTN_START,
        BTN1 => BTN_STOP,
        SPI_CLK => SPI_CLK,
        SPI_DIN => SPI_DIN,
        SPI_CS1 => SPI_CS1);

U2 : receptor port map
    (CLK => CLK,

```

```

LIN => LIN,
RESET0 =>
RESET0,

PULSADOR =>
PULSADOR,
SELECTOR=>
SELECTOR, AN => AN,

SEG7 =>
SEG7, LED =>
LED);

end a_main;

```

## 2. Receptor

```

-- RECEPTOR
-- Contiene diferentes modulos
-- que transforman la seal binaria
-- en simbolos morse y un modulo de
-- visualizacion que transforma cada simblolo
-- en un digito del display
--
--

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

```

entity receptor is

```

Port ( CLK : in STD_LOGIC; --Reloj con periodo de 20 ns LIN : in
STD_LOGIC; --Entrada de Datos

RESET0 : in STD_LOGIC; --Reset asincrono

PULSADOR : in STD_LOGIC; -- Pone de nuevo el display en funcionamiento
SELECTOR: in STD_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras

AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays SEG7 :
out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays

LED : out STD_LOGIC); --Indica el fin del mensaje

```

end receptor;

architecture Behavioral of receptor is

```

constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral ceros
constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral unos
constant UMBRALS : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000111110100"; -- 500 umbral ceros
(SEPARADOR)

```

```

SIGNAL CLK_1ms :
STD_LOGIC; SIGNAL LIN2 :
STD_LOGIC; SIGNAL VALID :
STD_LOGIC; SIGNAL DATO :
STD_LOGIC;

SIGNAL DURACION : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto
0); SIGNAL C0 : STD_LOGIC;

SIGNAL C1 :
STD_LOGIC;

SIGNAL CS :
STD_LOGIC;

SIGNAL CODIGO : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto
0); SIGNAL VALID_DISP : STD_LOGIC;

SIGNAL FINAL : STD_LOGIC;

SIGNAL CONTADOR : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto
0); SIGNAL CENTENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7
downto 0); SIGNAL DECENAS : STD_LOGIC_VECTOR
(7 downto 0); SIGNAL UNIDADES :
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

```

```

component div_reloj is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;
      CLK_1ms : out STD_LOGIC); end
component;

```

```

component detector_flanco is
Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de datos
      VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco
end component;

```

```

component aut_duracion is
Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC;
      ENTRADA : in STD_LOGIC;
      VALID : out STD_LOGIC;
      DATO : out STD_LOGIC;
      DURACION : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

```

```

component comp_16 is
Port ( P : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); Q :
      in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      P_GT_Q : out STD_LOGIC);
end component;

```

```

component aut_control is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj

```



```

VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
: in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)

C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos

CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
RESET0 : in STD_LOGIC;

PULSADOR : in
STD_LOGIC; FINAL : in
STD_LOGIC;

CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
VALID_DISP : out STD_LOGIC;-- validacin del display

LED : out STD_LOGIC;

CONTADOR: out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));

```

end component;

component visualizacion is

```

Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter EN : in
STD_LOGIC; -- Activacin para desplazamiento CLK_1ms : in
STD_LOGIC; -- Entrada de reloj

RESET0 : in STD_LOGIC;
SELECTOR: in
STD_LOGIC;

CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto
0); DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7
downto 0); UNIDADES: in
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin displays

```

end component;

component Deteccionfin is Port(

```

CLK_1ms : in STD_LOGIC;

CODIGO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
VALID_DISP : in STD_LOGIC;

FINAL : out STD_LOGIC );

```

end component;

component bintobcd is

```

Port( num_bin: in STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);

centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));

```

end component;

begin

```

H1: div_reloj port map (CLK,CLK_1ms);
H2: detector_flanco port map (CLK_1ms, LIN,LIN2);

```

```

H3: aut_duracion port map (CLK_1ms, LIN2, VALID, DATO, DURACION); H4:
comp_16 port map (DURACION, UMBRAL0, C0);

H5: comp_16 port map (DURACION, UMBRAL1, C1);
HS: comp_16 port map (DURACION, UMBRALS, CS);

H6: aut_control port map
(CLK_1ms, VALID, DATO, C0, C1, CS, RESET0, PULSADOR, FINAL, CODIGO, VALID_DISP, LED, CONT
ADOR); M4: bintobcd port map (CONTADOR, CENTENAS, DECENAS, UNIDADES);

HF: Deteccionfin port map (CLK_1ms, CODIGO, VALID_DISP, FINAL);

H7: visualizacion port
map(CODIGO, VALID_DISP, CLK_1ms, RESET0, SELECTOR, CENTENAS, DECENAS, UNIDADES,
SEG7, AN);

end Behavioral;

```

### **3. Divisor del Reloj**

```

-----
-- DIVISOR DEL RELOJ

```

```

--

```

```

-- Este modulo tiene como senal de entrada un reloj
-- CLK con un periodo de 20 ns, negando el valor de la salida
-- cada 1ms/(20ns*2) conseguimos crear un CLK que cambia
-- (de 0 a 1 o de 1 a 0) cada 0.5 ms y por tanto es un
-- reloj de periodo un 1 ms.
-----

```

```

library IEEE;

```

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

```

```

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

```

```

entity div_reloj is

```

```

    Port ( CLK : in STD_LOGIC; -- Entrada reloj de la FPGA 50 MHz (Periodo de 20 ns) CLK_1ms : out
          STD_LOGIC); -- Salida reloj a 1 KHz (Periodo de 1 ms)

```

```

end div_reloj;

```

```

architecture a_div_reloj of div_reloj is

```

```

    signal contador : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";

```

```

    signal flag : STD_LOGIC:='0';

```

```

begin

```

```

    process(CLK)

```

```

        begin

```

```

            if (CLK'event and CLK='1') then

```

```

                contador<=contador+1;

```

```

                if (contador=25000) then --Cuando la cuenta llegue a medio periodo contador<=(others=>'0');

```

```

        flag<=not flag; -- Se niega el valor anterior de la salida
    end if;
end if;
end process;

CLK_1ms<=flag; end
a_div_reloj;

```

#### **4. Detector de Flancos**

```

-----
-- DETECTOR DE FLANCOS

```

```

--
-- Corrige perturbaciones de la parte analogica (LIN)
-- debidas al ruido, el modulo evita y corrige la falsa
-- alarma (Tener '1' cuando el mensaje es '0') y pequeñas
-- variaciones de la señal que son errores.
-- La variable suma tiene 20 muestras de los últimos
-- 20 ms de entrada.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

```

```

entity detector_flanco is

```

```

    Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Reloj
           LIN : in STD_LOGIC; -- Linea de datos
           VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco end

```

```

detector_flanco;

```

```

architecture a_detector_flanco of detector_flanco is

```

```

    constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000101"; -- 5 umbral para el 0
    constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00001111"; -- 15 umbral para el 1
    signal reg_desp : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0):="00000000000000000000"; -- Registro de los ultimos 20 ciclos de reloj
    signal suma : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) :="00000000"; -- Suma de todos los '1' de reg_desp
    signal s_valor : STD_LOGIC :='0';

```

```

begin

```

```

    process (CLK_1ms)
    begin

```

```

        if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then

```

```

            suma <= suma +LIN -reg_desp(19); --Resta el ultimo valor en el registro--y suma el futuro primer valor (LIN)

```

```

reg_desp (19 downto 1)<=reg_desp(18 downto 0); --Desplaza todos los bits a la izquierda
reg_desp (0) <= LIN;
Anade el nuevo valor al registro

if(s_valor='1' and suma<UMBRAL0) then -- Si la salida es '1' y la suma de '1' s_valor<='0';    -- de las
ultimas 20 muestras no supera

    -- el umbral de comparacion, la salida pasa a ser '0'

    elsif(s_valor='0' and suma>UMBRAL1) then -- Si la salida es '0' y la suma de '1' de s_valor<='1';--
    las ultimas 20 muestras supera el
umbral

    end if;
de comparacion, la salida pasa a ser '1' end if;
end process;

VALOR<=s_valor;
end a_detector_flanco;

```

## **5. Autómata de Duración**

```

-----
-- AUTÓMATA DURACIÓN
--
-- Este automata consigue mediante la entrada ('0' o '1') y el tiempo que esta dura
-- distinguir entre las cuatro posibles señales (RAYA, PUNTO, PAUSA O ESPACIO).
-- Si DATO vale 1 se trata de PUNTO o RAYA y si vale 0 se trata de PAUSA o ESPACIO
-- Si DURACIÓN es mayor que un umbral estaremos mandando RAYA O ESPACIO
-- y si es menor estaremos mandando PAUSA O PUNTO.
-- Las salidas solo se usar cuando se valide: VALID='1'.
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_duracion is
    Port (CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Reloj con periodo 1 ms
          ENTRADA : in STD_LOGIC; -- 1 cuando SÍMBOLO; 0 cuando PAUSA o ESPACIO
          VALID : out STD_LOGIC; -- Valida el uso de DATO y DURACION
          DATO : out STD_LOGIC;    -- 1 cuando SÍMBOLO; 0 cuando PAUSA o ESPACIO
          DURACION : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); --Tiempo de duracion en ms del dato end
aut_duracion;

architecture a_aut_duracion of aut_duracion is

```

```

type STATE_TYPE is
(CERO,ALM_CERO,VALID_CERO,UNO,ALM_UNO,VALID_UNO,VALID_FIN); signal ST :
STATE_TYPE := CERO;

signal cont : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000000000000";

begin

process (CLK_1ms)
begin
if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
case ST is
when CERO =>
cont<=cont+1;
if (cont>600) then
ST<=VALID_FIN;
elsif (ENTRADA='0') then
ST<=CERO;
else end if;

ST<=ALM_CERO;
when ALM_CERO =>
reg<=cont;
cont<=(others=>'0');
ST<= VALID_CERO;
when VALID_CERO =>
ST<= UNO;

when UNO=>
cont<=cont+1;
if (ENTRADA='0') then
ST<=ALM_UNO;
else end if;

ST<=UNO;
when ALM_UNO =>
reg<=cont;
cont<=(others=>'0');
ST<= VALID_UNO;

when VALID_UNO =>
ST<= CERO;

when VALID_FIN =>
reg<=cont;
cont<=(others=>'0');
ST<= CERO;

```

```

        end case;
    end if;
end process;

```

```

-- PARTE COMBINACIONAL

```

```

VALID<='1' when (ST=VALID_CERO or ST=VALID_UNO or ST=VALID_FIN) else '0';
DATO <='1' when (ST=UNO or ST=VALID_UNO or ST=ALM_UNO) else '0';
DURACION<= reg;

```

```

end a_aut_duracion;

```

## **6. Comparador**

---

```

-- COMPARADOR

```

```

--

```

```

-- Si P es mayor que un umbral la salida es '1',
-- en caso contrario la salida es '0'.
-- Sirve para comparar la duracion de los simbolos
-- y distinguir entre RAYA Y PUNTO y entre
-- ESPACIO Y PAUSA (Y PALABRA).

```

---

```

library IEEE;
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

```

```

entity comp_16 is

```

```

    Port ( P : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); Q :
          in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          P_GT_Q : out STD_LOGIC);

```

```

end comp_16;

```

```

architecture Behavioral of comp_16 is
    SIGNAL M : STD_LOGIC;

```

```

begin

```

```

    M<= '1' when (P>Q) else '0';
    P_GT_Q<=M;

```

```

end Behavioral;

```

## **7. Autómata de Control**

---

```

-- AUTOMATA DE CONTROL

```

```
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
```

```
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
```

```
entity aut_control is
```

```
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
      : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
      in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;

      PULSADOR : in
      STD_LOGIC; FINAL : in
      STD_LOGIC;

      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;

      LED : out STD_LOGIC;

      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;
```

```
architecture a_aut_control of aut_control is
```

```
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;
```

```
begin
```

```
    process (CLK_1ms, RESET0)
    begin
```

```
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
```

```
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; -- Pone el automata listo para recibir un
nuevo simbolo
```

```
elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo s_cod(n)<=C1; -- El
resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo simbolo no puede tener mas de 5 datos
ST<=ESPERA;
```

```
when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato ST<=SIMBOLO;
elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
end if;
```

```
when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
-- Detector de FIN de mensaje basico
-- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
--      ST<=FIN;
if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms ST<=SEPARADOR;
else end if;
```

```
ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo
```



```

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado) s_cod<="11000";
contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<= SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de SEPARADOR
ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo símbolo
n <= 4;
s_ncod<="000"; s_cod<="00000";

if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado
ST<= FIN;
elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
ST<=SIMBOLO;
end if;
when FIN =>
n <= 4;

ST<=RESET;
s_ncod<="000"; s_cod<="00000";
if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1' ST<=ESPERA;           -- se reactiva el automata.

end if;
end case;
end if;
end process;

ST <= FIN;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

## **8. Visualización**

---

```

-- VISUALIZACION
--

```

```
-- Tiene como entradas los simbolos
-- en morse y como salidas la activacion
-- del display y el segmento correspondiente a estos.
--
```

```
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
entity visualizacion is
```

```
Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter EN : in STD_LOGIC; -- Activacin para
desplazamiento CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- Entrada de reloj
```

```
    RESET0 : in STD_LOGIC;
    SELECTOR: in
    STD_LOGIC;

    CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto
0); DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7
downto 0); UNIDADES: in
    STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

    SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
    AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacion displays end
```

```
visualizacion;
```

```
architecture a_visualizacion of visualizacion is component
MUX4x8
```

```
    Port ( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 0 E1 : in
    STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 1

    E2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 2 E3 :
    in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 3

    S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Seal de control Y :
    out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- Salida
```

```
end component;
```

```
component decodmorsea7s
```

```
    Port ( SIMBOLO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    SEGMENTOS : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6));
```

```
end component;
```

```
component refresco
```

```
    Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj

    S : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux AN :
    out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
```

```
end component;
```

```
component rdesp_disp
```

```
    Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj EN : in
    STD_LOGIC; -- enable
```

```

E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
RESET0 : in STD_LOGIC;

SELECTOR: in STD_LOGIC;

CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto
0); DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7
downto 0); UNIDADES: in
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0 Q1 :
out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1 Q2 : out
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2 Q3 : out
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3

end component;

SIGNAL Q0: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q2: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL Q3: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL S0: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0);
SIGNAL Y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);

begin

H1: rdesp_disp port map (CLK_1ms,EN,E0,RESET0,SELECTOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES,Q0,Q1,Q2,Q3);
H2: refresco port map(CLK_1ms, S0,AN); H3:
MUX4x8 port map(Q0,Q1,Q2,Q3,S0,Y);
H4: decodmorsea7s port map(Y,SEG7);

end a_visualizacion;

```

## **9. Registro de Desplazamiento**

```

-- REGISTRO DESPLAZAMIENTO
--
-- Este modulo desplaza las senales
-- eliminando la mas antigua y andiendo
-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'
-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo
--

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

```

```
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL; entity rdesp_disp is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
EN : in STD_LOGIC; -- enable
E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos RESET0 : in STD_LOGIC;
SELECTOR : in STD_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras CENTENAS : in
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); UNIDADES : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0 Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2 Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3
end rdesp_disp;
```

```

architecture rdesp_disp of rdesp_disp is SIGNAL
QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO
0); SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7
DOWNTO 0); SIGNAL QS3:
STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

begin

process(CLK_1ms,RESET0) --Reset asincrono
begin

    if(RESET0='1') then
        QS0<="01110100";
        QS1<="01110100";
        QS2<="01110100";
        QS3<="01110100";

    elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
        if(EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
            QS0<=QS1; -- se hace el desplazamiento
            QS1<=QS2;

            QS2<=QS3;
            QS3<=E; --Introduce el nuevo simbolo
        end if;
    end if;

end process;

-- MUX con SELECTOR como bit de control
Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado Q1<= QS1
when (SELECTOR='1') else CENTENAS;

Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else DECENAS;
Q3<= QS3 when (SELECTOR='1') else UNIDADES;

end rdesp_disp;

```

## **10. Refresco**

```

-----
-- REFRESCO
--
-- Este modulo tiene solo como entrada el Clk
-- Y en cada ciclo de este (cada milisegundo)
-- activa uno de los 4 displays (salida AN)
-- y indica que display esta activado usando
-- el vector S.
-- De esta forma cada display actualiza su valor
-- durante un ciclo de reloj (1 ms) y se mantiene
-- sin cambios durante 3 ciclos (3 ms).
--

```

```

-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
entity refresco is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj de refresco
      S : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux AN :
      out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
end refresco;

architecture Behavioral of refresco is
SIGNAL M: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0):="00"; --Inicializacion de M

begin
process(CLK_1ms)
begin
if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
    if(M="11") then -- Va actualizando el valor de M de M<="00";-
        - 0 a 3 en cada ciclo de reloj
    else
        M <= M+1; --Paso al siguiente display
    end if; end if;
end process;

```

```

WITH M SELECT AN <=
    "1110" WHEN "00", --Activo el cuarto display "1101"
    WHEN "01", --Activo el tercer display "1011" WHEN
    "10", --Activo el segundo display "0111" WHEN
    others;--Activo el primer display

```

```

S<=M;
end Behavioral;

```

## **11.Multiplexor**

```

-- MULTIPLEXOR
--
-- La senales de entrada E0-E3 son las 4 seales
-- que deberan salir en los displays mientras
-- que S es el display que en ese momento esta activo
-- Por lo que la salida sera la senal correspondiente
-- al display que en ese momento este activo.
-- El objetivo es que este modulo este sincronizado con refresco
-- Para que a la vez que se activa un dispay se le pase la senal
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
entity MUX4x8 is
    Port ( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 0
          E1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 1 E2 :
          in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 2 E3 : in
          STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada 3
          S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Senal de control Y :
          out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- Salida
end MUX4x8;

architecture MUX4x8 of MUX4x8 is
begin
    with S select Y<= -- S es la senal de control E0 when
        "00", -- Cuarto Display
        E1 when "01", -- Tercer Display E2
        when "10", -- Segundo Display E3
        when others;-- Primer Display

end MUX4x8;

```

## **12.Asociaciones**

# Reloj principal del sistema

NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema #  
Conexiones de los DISPLAYS

NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA  
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB  
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC  
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD  
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE  
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF  
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG

# Seales de activacin de los displays

NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0 NET  
"AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1 NET "AN<2>"  
LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2 NET "AN<3>" LOC =  
"F12"; # Activacin del display 3 = AN3 #Entrada externa donde se  
conecta la seal entrante

NET "LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos

#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET  
"SPI\_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14

NET "SPI\_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15 NET  
"SPI\_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17

#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET  
"BTN\_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0

NET "BTN\_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1



NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET

NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje  
NET "LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras

### **13. TestBench CLK**

-----  
-- Company:  
-----

LIBRARY ieee;  
USE ieee.std\_logic\_1164.ALL;

ENTITY Prueba0 IS  
END Prueba0;

ARCHITECTURE behavior OF Prueba0 IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT div\_reloj

    PORT(

        CLK : IN std\_logic; Reloj\_1ms :

        OUT : std\_logic;

        contador0 : OUT std\_logic\_vector(15 downto 0)

    );

    END COMPONENT;

    --Inputs

    signal CLK : std\_logic := '0';

    --Outputs

    signal Reloj\_1ms : std\_logic;

    signal contador0 : std\_logic\_vector(15 downto 0);

    -- Clock period definitions constant

    CLK\_period : time := 20 ns;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut:

    div\_reloj PORT MAP (

        CLK => CLK,

```

        Relej_1ms => Relej_1ms,
        contador0 => contador0

    );

-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin

    CLK <= '0';

    wait for CLK_period/2;
    CLK <= '1';

    wait for CLK_period/2; end
process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin

    -- hold reset state for 100 ns. wait for
    100 ns;


    wait for CLK_period*10;

    -- insert stimulus here wait;

end process;


END;

```

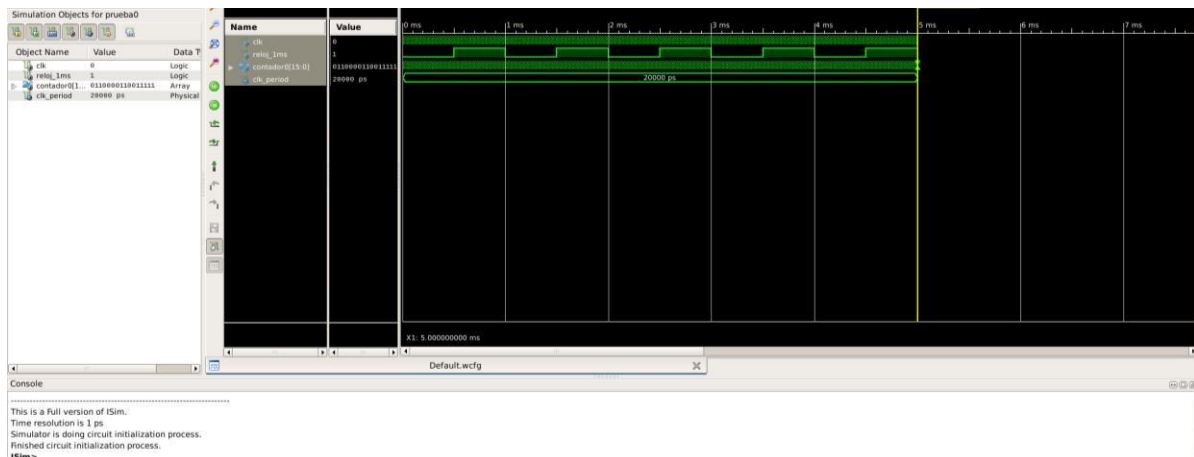

## 5. MEJORAS

### 1. SEPARADOR

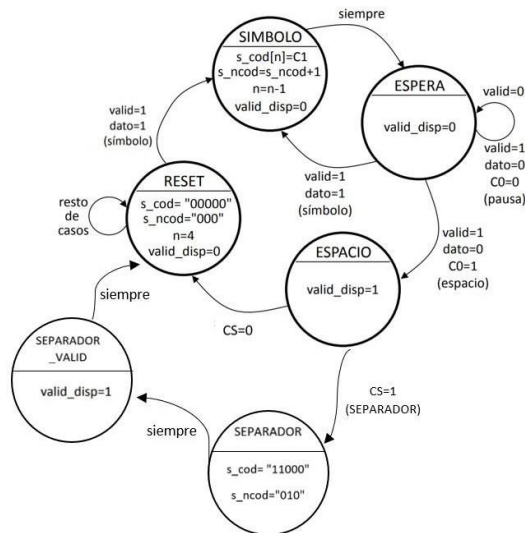

El objetivo es que cuando aparezca una pausa de 700 ms en vez de considerarlo como un espacio entre símbolos, considerarlo como un espacio entre palabras. Para ello primero en el autómata de duración tenemos que aumentar el tiempo máximo de recepción de '0' de 600ms a un tiempo mayor de 700ms (hemos usado 1400ms). Después tendremos que crear otro comparador (CS) que analiza si el tiempo transcurrido es menor que 500 (Pausa o Espacio) o mayor (Separador), elegimos 500 ms porque es el tiempo medio entre la separación de palabras (700ms) y la separación de símbolos(300ms). Finalmente habrá que cambiar el autómata de control para que sea como en de la imagen, en este nuevo autómata tras validar el último símbolo que ha entrado comprueba si el '0' que ha llevado el autómata a ESPACIO es un espacio entre símbolos (300 ms y CS='0') o se trata de un espacio entre palabras (700 ms y CS='1') , si se cumple esta segunda condición el autómata antes de volver a reset (Preparación para recibir un nuevo símbolo) valida un nuevo símbolo que su representación en el display sea dejarlo apagado, hemos usado "01011000" que se corresponde con la letra 'M' y cuya representación es un display apagado.

El código que hay que cambiar con respecto a la práctica básica es el siguiente (marcado en rojo):

-Autómata de Duración:

```
-----
-- AUTOMATA DURACION
```

```
--
```

```
-- Este automata consigue mediante la entrada ('0' o '1') y el tiempo que esta dura
-- distinguir entre las cuatro posibles senales (RAYA, PUNTO, PAUSA O ESPACIO).
-- Si DATO vale 1 se trata de PUNTO o RAYA y si vale 0 se trata de PAUSA o ESPACIO
-- Si DURACION es mayor que un umbral estaremos mandando RAYA O ESPACIO
-- y si es menor estaremos mandando PAUSA O PUNTO.
-- Las salidas solo se usaran cuando se valide: VALID='1'.
```

```
-----
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
```

```
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
```

```
entity aut_duracion is
```

```
    Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC;
```

```
          ENTRADA : in STD_LOGIC;
```

```
          VALID : out STD_LOGIC;
```

```
          DATO : out STD_LOGIC;
```

```
          DURACION : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
```

```
end aut_duracion;
```

```
architecture a_aut_duracion of aut_duracion is
```

```
type STATE_TYPE is
```

```
(CERO,ALM_CERO,VALID_CERO,UNO,ALM_UNO,VALID_UNO,VALID_FIN); signal ST :
```

```
STATE_TYPE := CERO;
```

```
signal cont : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
```

```
signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) :="0000000000000000";
```

```
begin
```

```
process (CLK_1ms)
```

```
begin
```

```
if (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then --Cada milisegundo case
```

```
ST is
```

```
when CERO =>
```

```
cont<=cont+1; -- Almacena el tiempo en ms que lleva recibiendo '0'
```

```
if (cont>1400) then --Si la cuenta sobrepasa este tiempo es que no se esta recibiendo
```

```
nada
```

```
ST<=VALID_FIN;
```

```
elsif (ENTRADA='0') then
```

```
ST<=CERO;
```

```
else
```

```
ST<=ALM_CERO; -- Cuando se recibe un '1' estado recibiendo '0'
```

```
end if; -- el automata cambia de estado
```

```
when ALM_CERO =>
```

```
reg<=cont; --Guarda el tiempo que ha estado en '0'
```

```
cont<=(others=>'0');
```

```
ST<= VALID_CERO;
```

```
when VALID_CERO =>
```

```
ST<= UNO; -- Valida el '0'
```

```
when UNO=>
```

```
cont<=cont+1; -- Almacena el tiempo en ms que lleva recibiendo '0' if  
(ENTRADA='0') then
```

```
ST<=ALM_UNO; -- Cuando se recibe un '0' estado recibiendo '1' else-- el  
automata cambia de estado
```

```
ST<=UNO;
```

```
end if;
```

```
when ALM_UNO =>
```

```
reg<=cont; --Actualiza el contador
```

```
cont<=(others=>'0');
```

```
ST<= VALID_UNO;
```

```
when VALID_UNO =>
```

```

        ST<= CERO; --Valida el dato

    when VALID_FIN =>
        reg<=cont;
        cont<=(others=>'0'); --Resetea el contador ST<=
        CERO;

    end case;
end if;

end process;

-- PARTE COMBINACIONAL

VALID<='1' when (ST=VALID_CERO or ST=VALID_UNO or ST=VALID_FIN) else '0';
DATO <='1' when (ST=UNO or ST=VALID_UNO or ST=ALM_UNO) else '0';
DURACION<= reg;

end a_aut_duracion;

-Receptor:
-----

-- RECEPTOR
-- Contiene diferentes modulos
-- que transforman la seal binaria
-- en simbolos morse y un modulo de
-- visualizacion que transforma cada simblolo
-- en un digito del display
--
--
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity receptor is
    Port ( CLK : in STD_LOGIC; --Reloj con periodo de 20 ns LIN : in
          STD_LOGIC; --Entrada de Datos

          RESET0 : in STD_LOGIC; --Reset asincrono
          PULSADOR : in STD_LOGIC; -- Pone de nuevo el display en funcionamiento
          SELECTOR: in STD_LOGIC; --Mostrar mensaje o numero de palabras

          AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Activacion individual displays SEG7 :
          out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Salida para los displays

          LED : out STD_LOGIC); --Indica el fin del mensaje
end receptor;

architecture Behavioral of receptor is

```

```

constant UMBRAL0 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral ceros
constant UMBRAL1 : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000011001000"; -- 200 umbral unos
constant UMBRALS : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := "0000000111110100"; -- 500 umbral ceros
(SEPARADOR)

```

```

    SIGNAL CLK_1ms :
    STD_LOGIC; SIGNAL LIN2 :
    STD_LOGIC; SIGNAL VALID :
    STD_LOGIC; SIGNAL DATO :
    STD_LOGIC;

    SIGNAL DURACION : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto
    0); SIGNAL C0 : STD_LOGIC;

    SIGNAL C1 :
    STD_LOGIC;

    SIGNAL CS :
    STD_LOGIC;

    SIGNAL CODIGO : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto
    0); SIGNAL VALID_DISP : STD_LOGIC;

    SIGNAL FINAL : STD_LOGIC;

    SIGNAL CONTADOR : STD_LOGIC_VECTOR (8 downto
    0); SIGNAL CENTENAS : STD_LOGIC_VECTOR (7
    downto 0); SIGNAL DECENAS : STD_LOGIC_VECTOR
    (7 downto 0); SIGNAL UNIDADES :
    STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

```

```

component div_reloj is
Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
      CLK_1ms : out STD_LOGIC); end
component;

```

```

component detector_flanco is
Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      LIN : in STD_LOGIC; -- Lnea de datos
      VALOR : out STD_LOGIC); -- Valor detectado en el flanco
end component;

```

```

component aut_duracion is
Port ( CLK_1ms : in STD_LOGIC;
      ENTRADA : in STD_LOGIC;
      VALID : out STD_LOGIC;
      DATO : out  STD_LOGIC;
      DURACION : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

```

```

component comp_16 is
Port ( P : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); Q :
      in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      P_GT_Q : out  STD_LOGIC);
end component;

```

```

component aut_control is

```

```

Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
      : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
      in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in
      STD_LOGIC; FINAL : in
      STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;-- validacin del display
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR: out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end component;

```

component visualizacion is

```

Port( E0 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entrada sig. carcter EN : in
      STD_LOGIC; -- Activacin para desplazamiento CLK_1ms : in
      STD_LOGIC; -- Entrada de reloj
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR: in
      STD_LOGIC;
      CENTENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto
      0); DECENAS: in STD_LOGIC_VECTOR(7
      downto 0); UNIDADES: in
      STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      SEG7 : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); -- Segmentos displays
      AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin displays
end component;

```

```

component Deteccionfin is Port(
  CLK_1ms : in STD_LOGIC;
  CODIGO : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- cdigo morse obtenido
  VALID_DISP : in STD_LOGIC;
  FINAL : out STD_LOGIC );
end component;

```

component bintobcd is

```

Port( num_bin: in STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
      centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end component;

```

begin

```

H1: div_reloj port map (CLK,CLK_1ms);
H2: detector_flanco port map (CLK_1ms, LIN,LIN2);
H3: aut_duracion port map (CLK_1ms, LIN2, VALID, DATO, DURACION); H4:
comp_16 port map (DURACION,UMBRAL0,C0);

```

```

H5: comp_16 port map (DURACION,UMBRAL1,C1);
HS: comp_16 port map (DURACION,UMBRALS,CS);

H6: aut_control port map
(CLK_1ms,VALID,DATO,C0,C1,CS,RESET0,PULSADOR,FINAL,CODIGO,VALID_DISP,LED,CONT
ADOR); M4: bintobcd port map (CONTADOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES);

HF: Deteccionfin port map (CLK_1ms, CODIGO, VALID_DISP,FINAL);

H7: visualizacion port
map(CODIGO,VALID_DISP,CLK_1ms,RESET0,SELECTOR,CENTENAS,DECENAS,UNIDADES,
SEG7,AN);

end Behavioral;

```

## -Autómata de Control

```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
      : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
      in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      PULSADOR : in
      STD_LOGIC; FINAL : in
      STD_LOGIC;
      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- código morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;
      LED : out STD_LOGIC;
      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";

```



```

signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin

process (CLK_1ms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; --
    Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then case
ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo
    simbolo no puede tener mas de 5 datos

    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;

    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;

    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;

    else end if;

ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";

    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<=
    SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de
    SEPARADOR ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

```

```

        if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado ST<=
            FIN;

        elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
            ST<=SIMBOLO;

        else end if;

    when FIN =>
        n <= 4;

ST<=RESET;

        s_ncod<="000";
        s_cod<="00000";

        if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
            ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.

        else

            end if; end case;

        end if;
    end process;

ST <= FIN;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

## **2. Reset Asíncrono**

Esta mejora tiene dos etapas, la primera consiste preparar el receptor para la recepción de un nuevo símbolo y la segunda es borrar el contenido actual de los displays. Para lo primero habrá que cambiar el autómata de control mientras para lo segundo habrá que cambiar el módulo cuyas salidas se correspondan con los diferentes símbolos del display, el registro de desplazamiento. El primer paso será introducir un pulsador con el que poder resetear el receptor, por ello habrá que introducir esta señal en las asociaciones y en los módulos Main, Receptor, Autómata de Control, Visualización y Registro de Desplazamiento.

Para de la submejora 1 (preparar el autómata para recibir un nuevo símbolo) en el autómata de control habrá que introducir el reset en la lista de sensibilidades del proceso (reset asíncrono) y antes que el if del CLK introducir un if(Reset='1'){...} que manda el autómata al Estado RESET y cambiar el if del CLK por un elsif.

Para la sub mejora 2: Apagar los displays, dentro del registro de desplazamiento habrá que introducir también el reset en la lista de sensibilidades del proceso y antes del if del Clk poner otro condicional que cambie todas las señales por un símbolo cuyo equivalente sea un display apagado, en este caso hemos usado "01110100" que se corresponde con la letra 'K' el if del Clk habría que cambiarlo por un elsif.

-Asociaciones

```

# Reloj principal del sistema
NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema #
Conexiones de los DISPLAYS
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG

# Seales de activacin de los displays
NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0 NET
"AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1 NET "AN<2>"
LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2 NET "AN<3>" LOC =
"F12"; # Activacin del display 3 = AN3

#Entrada externa donde se conecta la seal entrante NET
"LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos

#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET
"SPI_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14

NET "SPI_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15 NET
"SPI_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17

#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET
"BTN_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0

NET "BTN_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1

NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET

NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje NET
"LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras

```

## -Aut3matas de Control

```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is

```

```

Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj

      VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
      : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)

      C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
      in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos

      CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
      RESET0 : in STD_LOGIC;

      PULSADOR : in
      STD_LOGIC; FINAL : in
      STD_LOGIC;

      CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
      VALID_DISP : out STD_LOGIC;

      LED : out STD_LOGIC;

      CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));

end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is

type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;

signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000"; signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin

process (CLK_1ms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
    contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; --
    Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then case
ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo
    simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;

    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then

```

```

--      ST<=FIN;
if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
    ST<=SEPARADOR;
else end if;

```

ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo

```

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";

    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<=
    SEPARADOR_VALID;

```

```

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de
    SEPARADOR ST<= RESET;

```

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo n <= 4;

```

    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

```

```

if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado ST<=
    FIN;

```

```

elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
    ST<=SIMBOLO;

```

```

else end if;

```

when FIN =>

```

    n <= 4;

```

ST<=RESET;

```

    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

```

```

if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
    ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.

```

```

        else

            end if; end case;

        end if;
    end process;
    ST <= FIN;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

#### -Registro de Desplazamiento

##### -----

##### -- REGISTRO DESPLAZAMIENTO

```

--
-- Este modulo desplaza las senales
-- eliminando la mas antigua y andiendo
-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'
-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo
--
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

```

entity rdesp\_disp is

```

Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- entrada de reloj
      EN : in STD_LOGIC; -- enable
      E : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos
      RESET0 : in STD_LOGIC;
      SELECTOR : in STD_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras
      CENTENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      UNIDADES : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0 Q1 :
      out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1 Q2 : out
      STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2 Q3 : out
      STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3

```

```

end rdesp_disp;


architecture rdesp_disp of rdesp_disp is SIGNAL
QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
SIGNAL QS1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0
0); SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7
DOWNT0 0); SIGNAL QS3:
STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);

begin
process(CLK_1ms,RESET0) -- Reset asincrono
begin
    if(RESET0='1') then -- Cuando el reset esta a '1' QS0<="01110100";        --
        ponemos un simbolo cuya seprsentacion sean QS1<="01110100";        --
        todos los displays apagados.
        QS2<="01110100";
        QS3<="01110100";
    elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
        if(EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
            QS0<=QS1; -- se hace el desplazamiento
            QS1<=QS2;
            QS2<=QS3;
            QS3<=E; --Introduce el nuevo simbolo
        end if;
    end if;
end process;
-- MUX con SELECTOR como bit de control
Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado Q1<= QS1
when (SELECTOR='1') else CENTENAS;
Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else DECENAS;
Q3<= QS3 when (SELECTOR='1') else UNIDADES;
end rdesp_disp;

```
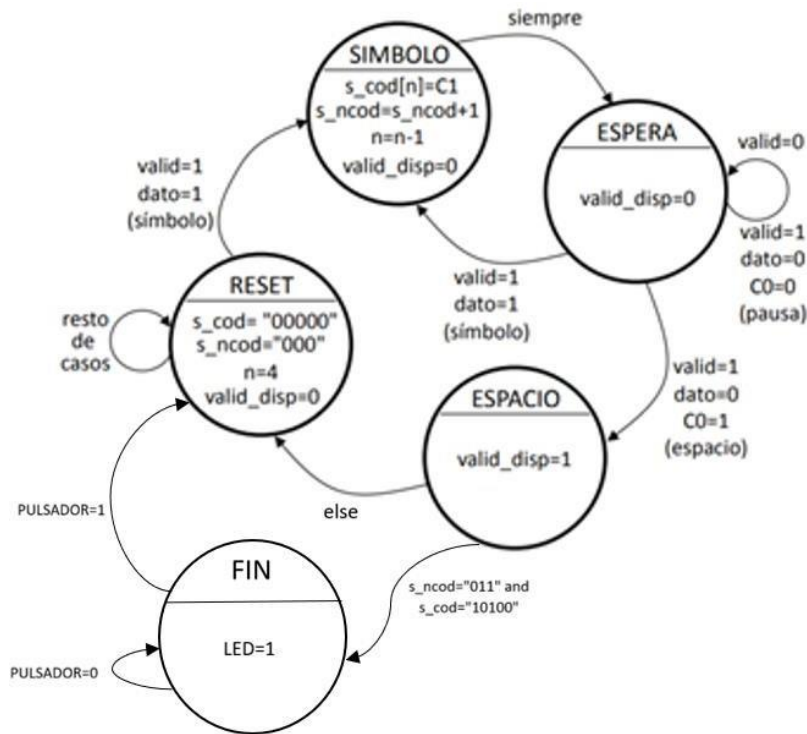
### **3. Final del mensaje**

Cuando se recibe una K se paraliza el receptor hasta que se accione un pulsador, por tanto lo primero será introducir una señal PULSADOR (entrada) y una señal LED (salida) en las asociaciones y en los módulos MAIN, RECEPTOR y AUTÓMATA DE CONTROL. Habrá que añadir un nuevo estado de absorción al autómata de control del cual solo se salga cuando la señal pulsador valga '1', la condición para entrar en este estado es que el último símbolo validado sea una K (s\_ncod="011" y s\_cod="10100"), cuando estamos en este estado la salida LED vale '1'.




---

-- AUTOMATA DE CONTROL

--

- Genera una seal con 8 bits
  - Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
  - Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
  - un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
  - Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
  - que es cuando se valida.
- 

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

use IEEE.STD\_LOGIC\_arith.ALL; use IEEE.STD\_LOGIC\_unsigned.ALL;

entity aut\_control is

Port( CLK\_1ms : in STD\_LOGIC; -- reloj

VALID : in STD\_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO  
: in STD\_LOGIC; -- dato (0 o 1)

C0 : in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :  
in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de unos

CS : in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de espacios  
RESET0 : in STD\_LOGIC;

PULSADOR : in  
STD\_LOGIC; FINAL : in  
STD\_LOGIC;

CODIGO : out STD\_LOGIC\_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido  
VALID\_DISP : out STD\_LOGIC;



```

        LED : out STD_LOGIC;
        CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;
signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000"; signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0)
:= "000000000"; signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
    process(CLK_1ms, RESET0)
    begin
        if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
            contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; --
            Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

        elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then case
            ST is
            when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
                s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
                s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo
                simbolo no puede tener mas de 5 datos
                ST<=ESPERA;

            when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
                if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
                    ST<=SIMBOLO;

                elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
                elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
                end if;

            when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
                -- Detector de FIN de mensaje basico
                -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
                --     ST<=FIN;
                if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
                    ST<=SEPARADOR;
                else end if;
                ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo

            when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
                s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
                s_cod<="11000";

                contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<=
                SEPARADOR_VALID;
        end case;
    end process;
end a_aut_control;

```

```

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de
    SEPARADOR ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado ST<=
        FIN;

    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;

    else end if;

        ST<=RESET;
when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.

    else

        ST <= FIN;

    end if; end case;

end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

#### **4. Final de Mensaje mejorado**

El objetivo de esta mejora es que el receptor sea capaz de identificar la secuencia ESPACIO-K-ESPACIO, como hemos configurado el espacio como una M, la secuencia que habrá que identificar será M-K-M, identificar esta secuencia dentro del autómata de control requeriría hacer muchos cambios en este, por ello se ha optado por crear un nuevo módulo que se comporta como un buffer almacenando los últimos tres símbolos; si la secuencia de los últimos tres símbolos coincide con M-K-M, la señal de salida valdrá '1', esta señal será una entrada al autómata de control. El diagrama del autómata es igual al de antes solo que ahora la condición para entrar en el estado FIN es que la señal de entrada final valga '1'.

-Detector Fin

-----  
-- DETECTORFIN

--

-- Tiene como entrada el codigo de cada simbolo que va saliendo,

-- Si la secuencia de los ultimos tres simbolos es

-- ESPACIO-K-ESPACIO

-- La salida FINAL se pone a '1'

--  
-----

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

entity Deteccionfin is

Port( CLK\_1ms : in STD\_LOGIC;

CODIGO : in STD\_LOGIC\_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido

VALID\_DISP : in STD\_LOGIC;

FINAL : out STD\_LOGIC );

end Deteccionfin;

architecture Deteccionfin of Deteccionfin is SIGNAL

QS0: STD\_LOGIC\_VECTOR(7 DOWNT0 0); SIGNAL

QS1: STD\_LOGIC\_VECTOR(7 DOWNT0 0); SIGNAL

QS2: STD\_LOGIC\_VECTOR(7 DOWNT0 0); SIGNAL

K: STD\_LOGIC\_VECTOR(23 DOWNT0 0);

begin

process(CLK\_1ms)

begin

if (CLK\_1ms'event and CLK\_1ms='1') then

if(VALID\_DISP='1') then -- Se actualiza cuando llega un nuevo valor,

```

        QS0<=QS1;                                -- al igual que el registro de desplazamiento
        QS1<=QS2;
        QS2<=CODIGO;
    end if;
end if;
end process;

```

```

K(23 downto 16) <= QS0;
K(15 downto 8) <= QS1;
K(7 downto 0) <= QS2;

```

```

with K SELECT FINAL <= --Una ROM con una sola salida '1' y el resto '0' '1' when
"010110000111010001011000",-- Secuencia M-K-M
'0' when others; end
Deteccionfin;

```

#### -Autómata de Control

```

-----
-- AUTOMATA DE CONTROL
--
-- Genera una seal con 8 bits
-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra
-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,
-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.
-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,
-- que es cuando se valida.
-----

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; use
IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

entity aut_control is
    Port( CLK_1ms : in STD_LOGIC; -- reloj
          VALID : in STD_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO
          : in STD_LOGIC; -- dato (0 o 1)
          C0 : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :
          in STD_LOGIC; -- resultado comparador de unos
          CS : in STD_LOGIC; -- resultado comparador de espacios
          RESET0 : in STD_LOGIC;
          PULSADOR : in
            STD_LOGIC; FINAL : in
            STD_LOGIC;

```

```

        CODIGO : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido
        VALID_DISP : out STD_LOGIC;

        LED : out STD_LOGIC;

        CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));

end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is
    type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
        SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;

    signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";
    signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000";
    signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
    signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin
    process (CLK_1ms, RESET0)
    begin
        if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
            contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; --
            Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

        elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then case
            ST is

            when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
                s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
                s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo
                simbolo no puede tener mas de 5 datos
                ST<=ESPERA;

            when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
                if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
                    ST<=SIMBOLO;

                elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
                elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
                end if;

            when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
                -- Detector de FIN de mensaje basico
                -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
                --     ST<=FIN;
                if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
                    ST<=SEPARADOR;

                else end if;

                ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo

```

```
when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
  s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
  s_cod<="11000";

  contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<=
  SEPARADOR_VALID;
```

```

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de
    SEPARADOR ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado ST<=
        FIN;

    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;

    else end if;

        ST<=RESET;
when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
        ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.

    else

        ST <= FIN;

    end if; end case;

end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

#### -Asociaciones

# Reloj principal del sistema

NET "CLK" LOC = "M6"; # Seal de reloj del sistema #  
 Conexiones de los DISPLAYS

NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # seal = CA  
 NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Seal = CB  
 NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Seal = CC  
 NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Seal = CD  
 NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Seal = CE  
 NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Seal = CF  
 NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Seal = CG

# Seales de activacin de los displays

NET "AN<0>" LOC = "K14"; # Activacin del display 0 = AN0 NET  
 "AN<1>" LOC = "M13"; # Activacin del display 1 = AN1 NET "AN<2>"

LOC = "J12"; # Activacin del display 2 = AN2 NET "AN<3>" LOC = "F12"; # Activacin del display 3 = AN3 #Entrada externa donde se conecta la seal entrante

NET "LIN" LOC = "B2"; # Entrada de datos

#Salidas para generar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET

"SPI\_CLK" LOC = "A9"; # Salida externa terminal 14

NET "SPI\_DIN" LOC = "B9"; # Salida externa terminal 15 NET

"SPI\_CS1" LOC = "C9"; # Salida externa terminal 17

#Entradas para arrancar y parar la seal analgica (no tocar estas lneas) NET

"BTN\_START" LOC = "G12"; # Entrada externa BTN0

NET "BTN\_STOP" LOC = "C11"; # Entrada externa BTN1

NET "RESET0" LOC = "M4"; #RESET

NET "PULSADOR" LOC = "A7"; #Reactivar recepcion de mensaje NET

"LED" LOC = "M5"; #Led que indica fin de mensaje

NET "SELECTOR" LOC = "P11"; #Recepcion del mensaje o mostrar numero de palabras

## **5. Contador de Palabras**



Esta mejora tiene como objetivo que cuando se accione uno de los interruptores, en vez de mostrar la recepción del mensaje muestre el número de palabras que lleva el mensaje. Para ello, el primer paso será introducir una señal SELECTOR que actuará como bit de control de un MUX que tiene como entradas los diferentes dígitos y un número. Este MUX estará dentro del registro de desplazamiento, por ello la nueva señal SELECTOR se incluirá en las asociaciones y en los módulos Main, Receptor, Visualización y Registro de Desplazamiento. Lo primero que habrá que necesitar será una nueva señal de salida del autómata de control que sea un contador del número de palabras que llevamos, este contador aumenta su valor '1' cada vez que el autómata pasa por el estado SEPARADOR (que indica que una palabra a acabado, mejora 1) el siguiente paso es adaptar esta señal contador para que pueda usarse en los displays es decir dividir la señal contador en unidades, decenas y centenas o lo que es lo mismo, en código BCD, debido a la complejidad de este módulo se ha usado un módulo VHDL encontrado en internet y que se encuentra en referencias.

En el registro de desplazamiento habrá que usar el selector como bit de control de un MUX

En la ROM de decodificación de los displays habrá que incorporar la decodificación de los bits de 0 a 9.

Si cuando se está mostrando el número de palabras se pulsa el botón reset el contador pasa a valer 0.

-Autómata de Control

-----  
-- AUTOMATA DE CONTROL

--

-- Genera una seal con 8 bits

-- Los primeros 3 bits numeran la cantidad de PUNTOS y RAYAS de cada palabra

-- Los ultimos 5 bits representan de izquierda a derecha cada simbolo,

-- un '0' sera un PUNTO y un '1' sera una RAYA.

-- Cada palabra acaba cuando el automata alcanza el estado ESPACIO,

-- que es cuando se valida.  
-----

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

use IEEE.STD\_LOGIC\_arith.ALL; use

IEEE.STD\_LOGIC\_unsigned.ALL;

entity aut\_control is

Port( CLK\_1ms : in STD\_LOGIC; -- reloj

VALID : in STD\_LOGIC; -- entrada de dato vlido DATO  
: in STD\_LOGIC; -- dato (0 o 1)

C0 : in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de ceros C1 :  
in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de unos

CS : in STD\_LOGIC; -- resultado comparador de espacios  
RESET0 : in STD\_LOGIC;

PULSADOR : in  
STD\_LOGIC; FINAL : in  
STD\_LOGIC;

CODIGO : out STD\_LOGIC\_VECTOR (7 downto 0); -- codigo morse obtenido  
VALID\_DISP : out STD\_LOGIC;

```

        LED : out STD_LOGIC;
        CONTADOR : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0));
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is

type STATE_TYPE is (ESPACIO,RESET,SIMBOLO,ESPERA,
SEPARADOR,SEPARADOR_VALID,FIN); signal ST : STATE_TYPE := RESET;

signal s_ncod : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0):= "000";
signal s_cod : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0):= "00000";
signal contador0: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0) := "000000000";
signal n : INTEGER range 0 to 4;

begin

process (CLK_1ms, RESET0)
begin
if (RESET0 = '1') then --RESET asincrono
        contador0<= "000000000"; --Resetea el contador de palabras ST<=RESET; --
        Pone el automata listo para recibir un nuevo simbolo

    elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then

```

```

case ST is
when SIMBOLO => --Se ha recibido un punto o una raya
    s_ncod<=s_ncod+1; --Suma 1 al numero de datos recibidos dentro de la mismo simbolo
    s_cod(n)<=C1; -- El resultado del comparador indica si el simbolo punto o raya n<=n-1; --Todo
    simbolo no puede tener mas de 5 datos
    ST<=ESPERA;

when ESPERA => -- Esperando un nuevo simbolo
    if (valid='1' and dato='1') then -- Si se ha recibido un dato
        ST<=SIMBOLO;

    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='0') then -- Si no se ha recibido nada ST<=ESPERA;
    elsif(valid='1' and dato='0' and C0='1') then -- Si el simbolo ha terminado ST<=ESPACIO;
    end if;

when ESPACIO => -- VALIDA EL SIMBOLO
    -- Detector de FIN de mensaje basico
    -- if(s_ncod="011" and s_cod="10100") then
    --     ST<=FIN;
    if (CS='1') then -- Si el espacio que ha acabado el dato es de 700ms
        ST<=SEPARADOR;
    else end if;

        ST<=RESET; -- Preparacion para recibir un nuevo simbolo

when SEPARADOR => -- Se ha acabado la palabra
    s_ncod<="010"; -- Letra M (Display apagado)
    s_cod<="11000";

    contador0<= contador0 + 1; -- Suma 1 al numero de palabras ST<=
    SEPARADOR_VALID;

when SEPARADOR_VALID=> -- Valida el simbolo de
    SEPARADOR ST<= RESET;

when RESET => --Prepara el automata para recibir un nuevo simbolo n <= 4;

    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

    if(FINAL='1') then -- Si el mensaje ha terminado ST<=
        FIN;

    elsif (VALID='1' and dato='1') then ---Si se ha recibido un simbolo
        ST<=SIMBOLO;
    else end if;

        ST<=RESET;

when FIN =>
    n <= 4;
    s_ncod<="000";
    s_cod<="00000";

```

```

        if (PULSADOR='1') then --Cuando el punsador valga '1'
            ST<=ESPERA;          -- se reactiva el automata.
        else
            ST <= FIN;

        end if; end case;
    end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL
LED <='1' when (ST=FIN) else '0';
VALID_DISP<='1' when (ST=ESPACIO or ST=SEPARADOR_VALID) else '0';
CODIGO(4 downto 0)<= s_cod;
CODIGO(7 downto 5)<= s_ncod;
CONTADOR <= contador0;
end a_aut_control;

```

-NumbertoBCD

```

-----
-- BCD TRANSFORMER
-- Transforma de 0 a 511 de binario a bcd
--

```

```

-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity bintobcd is
    PORT( num_bin: in STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
          centenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          decenas: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          unidades: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end bintobcd;

architecture Behavioral of bintobcd is
    SIGNAL num_bcd: STD_LOGIC_VECTOR(10 downto 0);
    begin
        proceso_bcd: process(num_bin)
            variable z: STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0);
            begin
                -- Inicializacin de datos en cero. z :=
                (others => '0');

                -- Se realizan los primeros tres corrimientos. z(11
                downto 3) := num_bin;

                for i in 0 to 5 loop
                    -- Unidades (4 bits).
                    if z(12 downto 9) > 4 then
                        z(12 downto 9) := z(12 downto 9) + 3; end if;

                    -- Decenas (4 bits).
                    if z(16 downto 13) > 4 then
                        z(16 downto 13) := z(16 downto 13) + 3; end if;

                    -- Centenas (3 bits).
                    if z(19 downto 17) > 4 then
                        z(19 downto 17) := z(19 downto 17) + 3; end if;

                    -- Corrimiento a la izquierda. z(19
                    downto 1) := z(18 downto 0);

                end loop;

                -- Pasando datos de variable Z, correspondiente a BCD.
                num_bcd <= z(19 downto 9);

            end process;

            -- Parte combinacional centenas(7
            downto 3)<="00000";

            decenas(7 downto 4)<="0000";

            unidades(7 downto 4)<="0000";

            centenas(2 downto 0)<=num_bcd(10 downto 8);
            decenas(3 downto 0)<=num_bcd(7 downto 4);
            unidades(3 downto 0)<=num_bcd(3 downto 0);
        end
    end
end architecture Behavioral of bintobcd;

```

end Behavioral;

## -Registro de Desplazamiento

-----  
-- REGISTRO DESPLAZAMIENTO

--

-- Este modulo desplaza las senales

-- eliminando la mas antigua y andiendo

-- la nueva senal cada vez que EN vale '1'

-- que es cuando ha llegado un simbolo nuevo

--  
-----

library IEEE;

use IEEE.STD\_LOGIC\_1164.ALL;

use IEEE.STD\_LOGIC\_arith.ALL; use

IEEE.STD\_LOGIC\_unsigned.ALL;

entity rdesp\_disp is

Port( CLK\_1ms : in STD\_LOGIC; -- entrada de reloj

EN : in STD\_LOGIC; -- enable

E : in STD\_LOGIC\_VECTOR (7 downto 0); -- entrada de datos

RESET0 : in STD\_LOGIC;

SELECTOR : in STD\_LOGIC; --Selecciona entre el mensaje y el numero de palabras

CENTENAS : in STD\_LOGIC\_VECTOR(7 downto 0);

```

    DECENAS : in STD_LOGIC_VECTOR(7
downto 0); UNIDADES : in
STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

    Q0 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q0
    Q1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q1
    Q2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- salida Q2
    Q3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- salida Q3

end rdesp_disp;

architecture rdesp_disp of rdesp_disp is
    SIGNAL QS0: STD_LOGIC_VECTOR(7
DOWNT0 0); SIGNAL QS1:
STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
    SIGNAL QS2: STD_LOGIC_VECTOR(7
DOWNT0 0); SIGNAL QS3:
STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);

begin

process(CLK_1ms,RESET0) -- Reset
asincrono begin

    if(RESET0='1') then -- Cuando el reset esta a '1' QS0<="01110100";
                                -- ponemos un simbolo cuya seprsentacion sean
    QS1<="01110100"; -- todos los displays apagados.

    QS2<="01110
100";

    QS3<="01110
100";

    elsif (CLK_1ms'event and CLK_1ms='1') then
        if(EN='1') then -- Cuando llega un nuevo simbolo
            QS0<=QS1; -- se hace el desplazamiento
            QS1<=QS2;
            QS2<=QS3;
            QS3<=E; --Introduce el nuevo simbolo
        end
    d if; end if;
end process;

-- MUX con SELECTOR como bit de control

Q0<= QS0 when (SELECTOR='1') else "01110100"; -- Si no esta mostrando el mensaje esta apagado Q1<=
QS1 when (SELECTOR='1') else CENTENAS;

Q2<= QS2 when (SELECTOR='1') else
DECENAS; Q3<= QS3 when (SELECTOR='1')
else UNIDADES;

end rdesp_disp;


```

## **6. Simulación con LTSPICE**


Para realizar esta mejora se ha usado el programa de simulación de circuitos "LTSPICE", esta mejora se compone de dos partes, el análisis transitorio y AC, que posteriormente serán comparados con los resultados experimentales que obtuvimos en el laboratorio.

Análisis transitorio del circuito en distintos puntos (en azul la señal PAUSA-PUNTO-PAUSA-RAYA-PAUSA y en verde la salida):


Señal original:

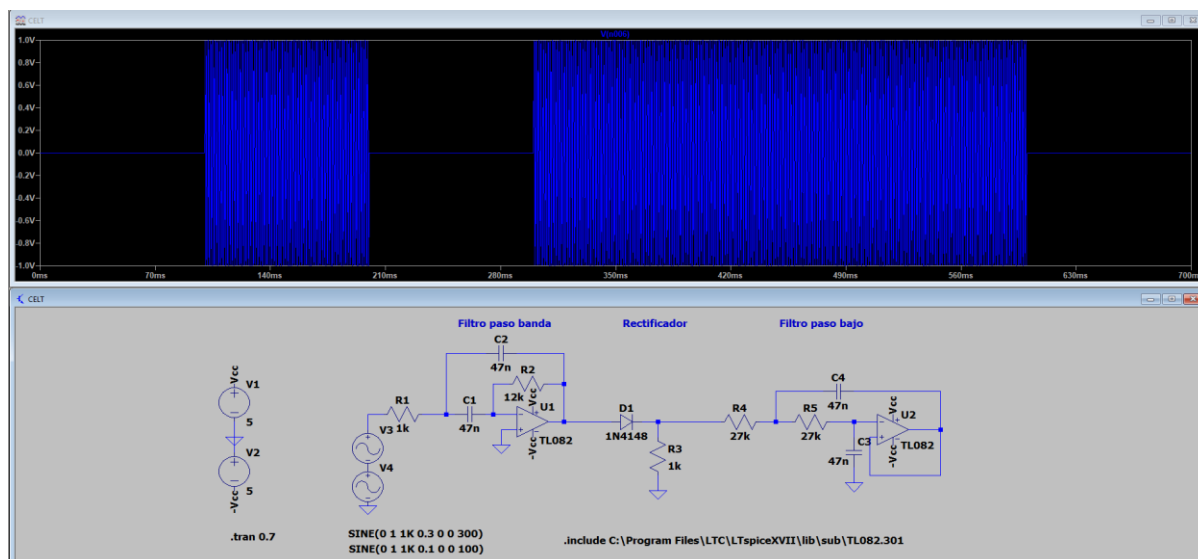



Señal a la salida del filtro paso banda:

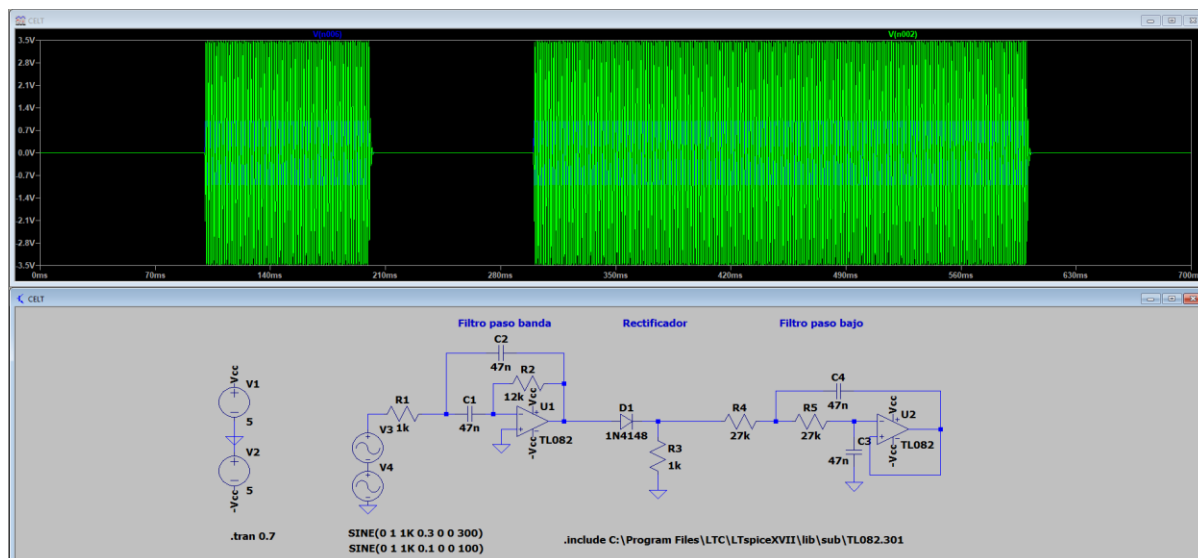




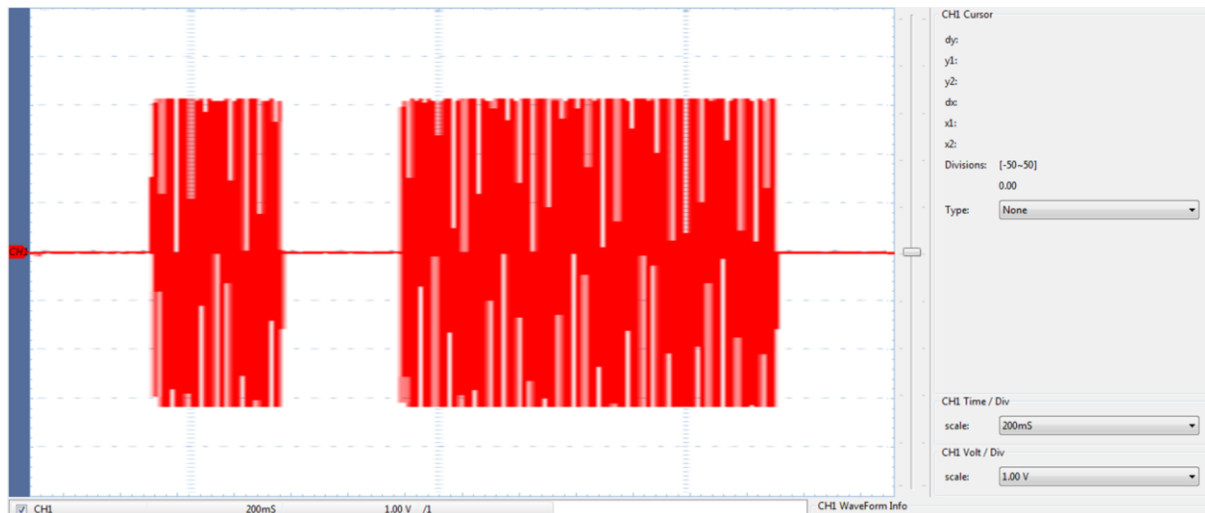


Señal a la salida del rectificador:

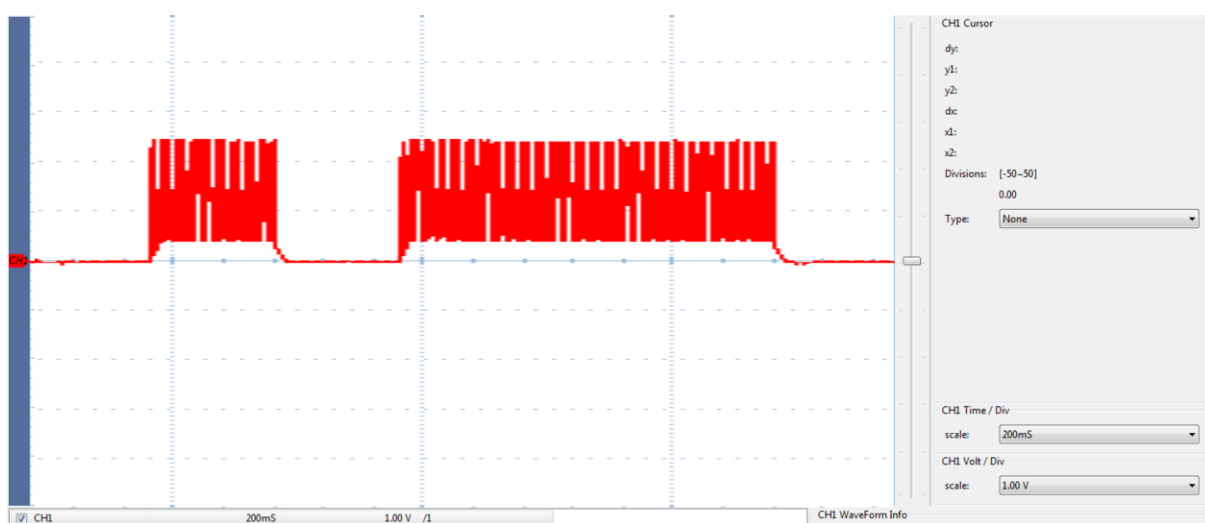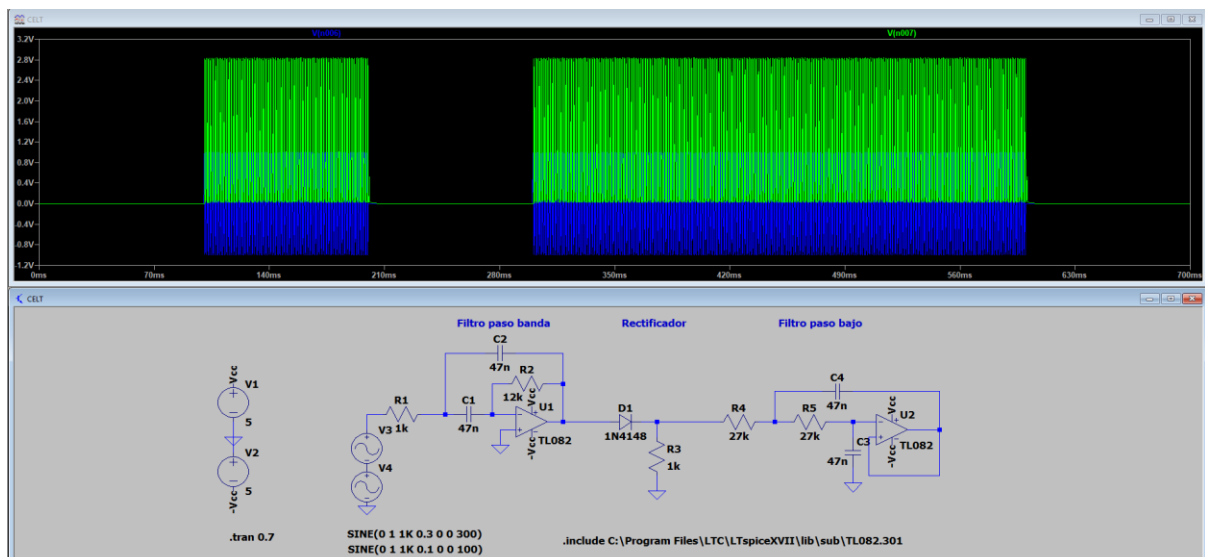


Señal a la salida del filtro paso bajo:

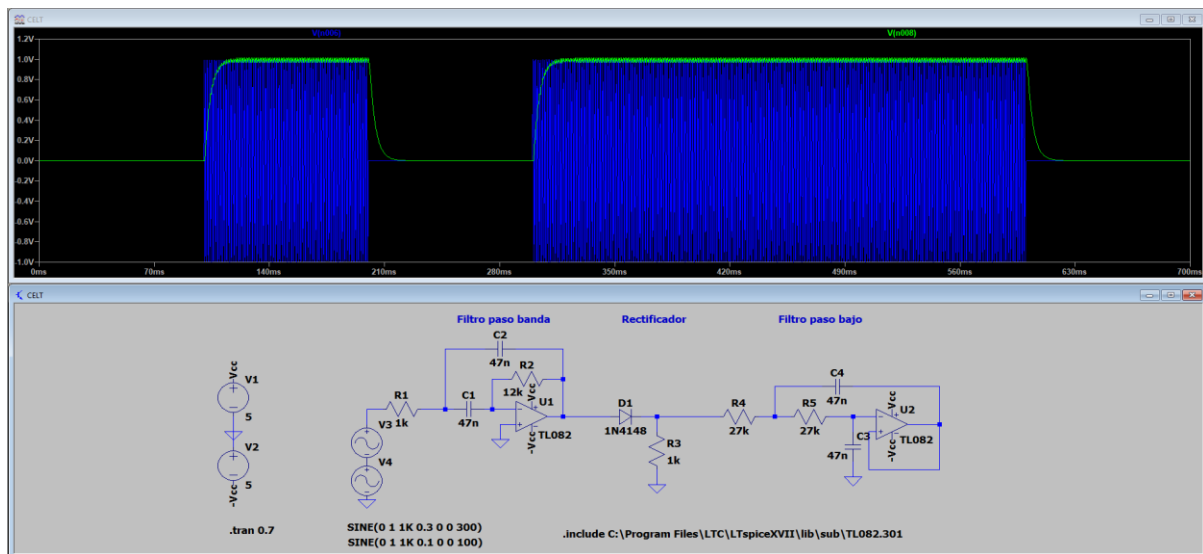

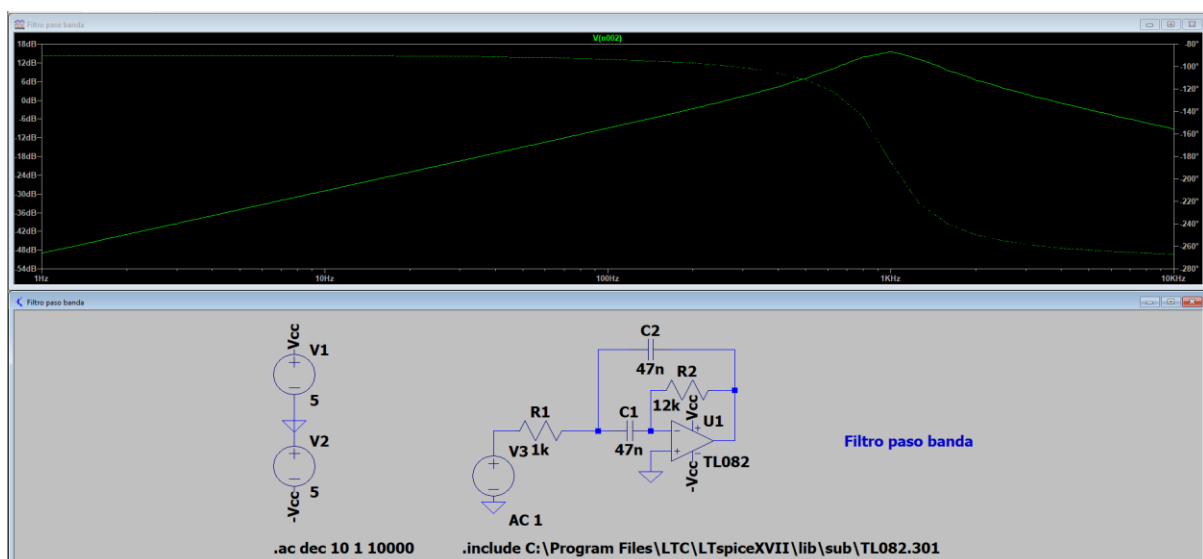
Simulación en AC con gráficas de ganancia (línea continua) y fase (discontinua) del filtro paso banda:



 
Como se puede observar a simple vista, coincide con el Bode teórico representado en la Entrega 1.



Del filtro paso bajo:

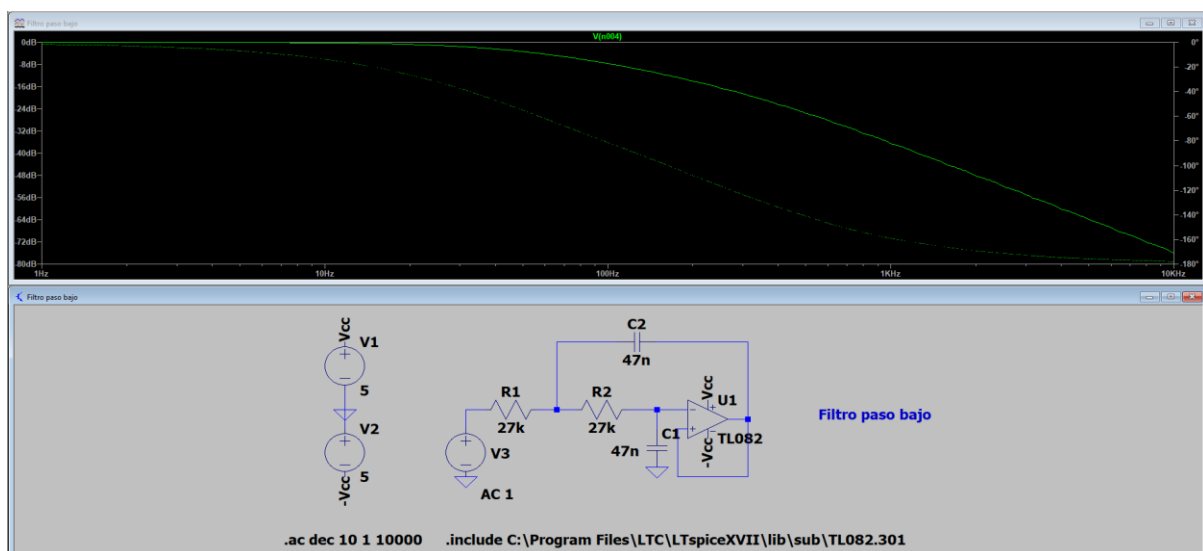

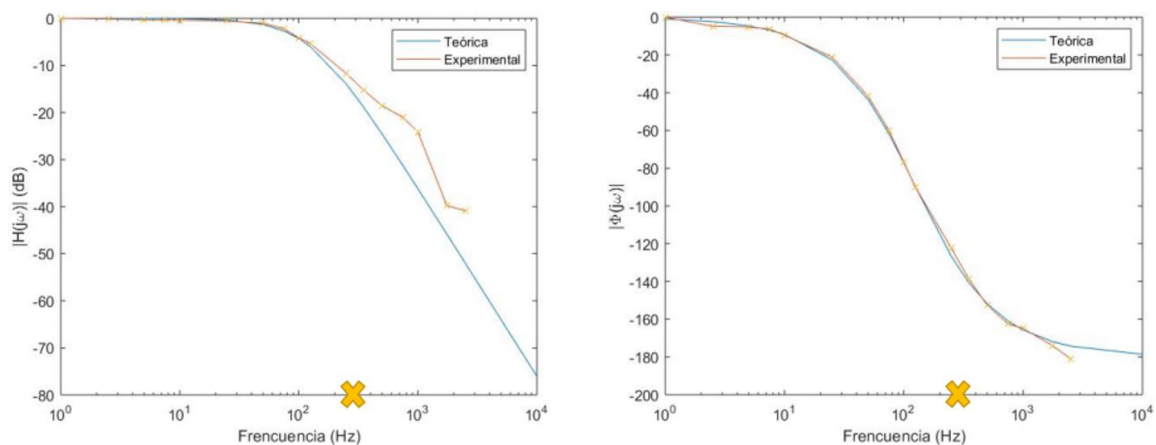De la misma manera también se comprueba que coincide con la ganancia y fase, tanto teórica como experimental que obtuvimos en la segunda entrega.



## REFERENCIAS

Módulo      Binary      to      BCD  
<http://www.estadofinito.com/binario-bcd-7seg/>